

Corso di Calcolatori Elettronici I

A.A. 2012-2013

Circuiti combinatori notevoli


ing. Alessandro Cilaro

Accademia Aeronautica di Pozzuoli
Corso Pegaso V “GArn Elettronici”


Sommario

- ◆ codificatori/decodificatori/transcodificatori
- ◆ multiplexer/demultiplexer
- ◆ addizionatori/sottrattori
- ◆ comparatori


Esempi di circuiti combinatori

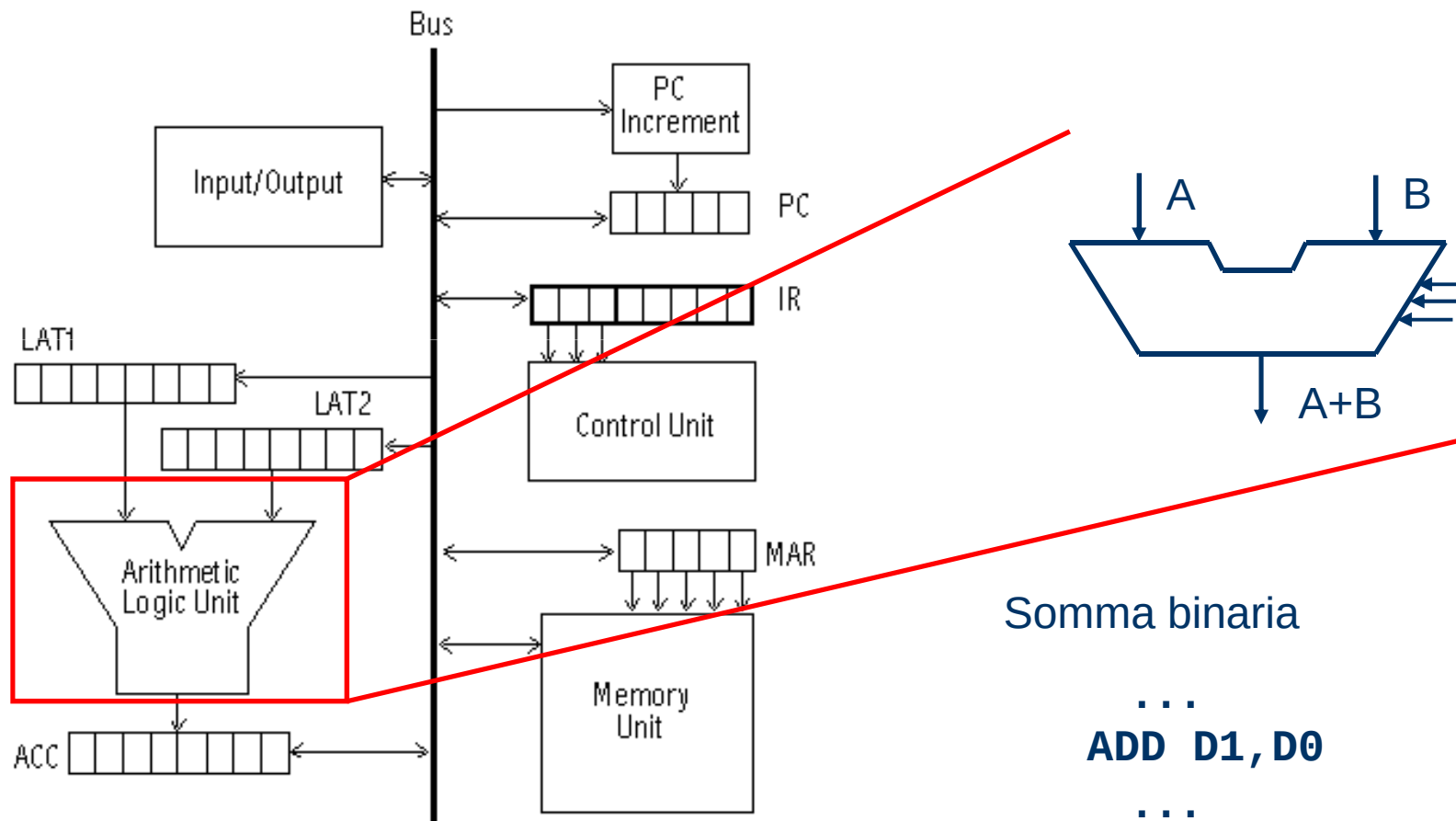


Esempi di circuiti combinatori

 


Esempi di circuiti combinatori

 

Esempi di circuiti combinatori

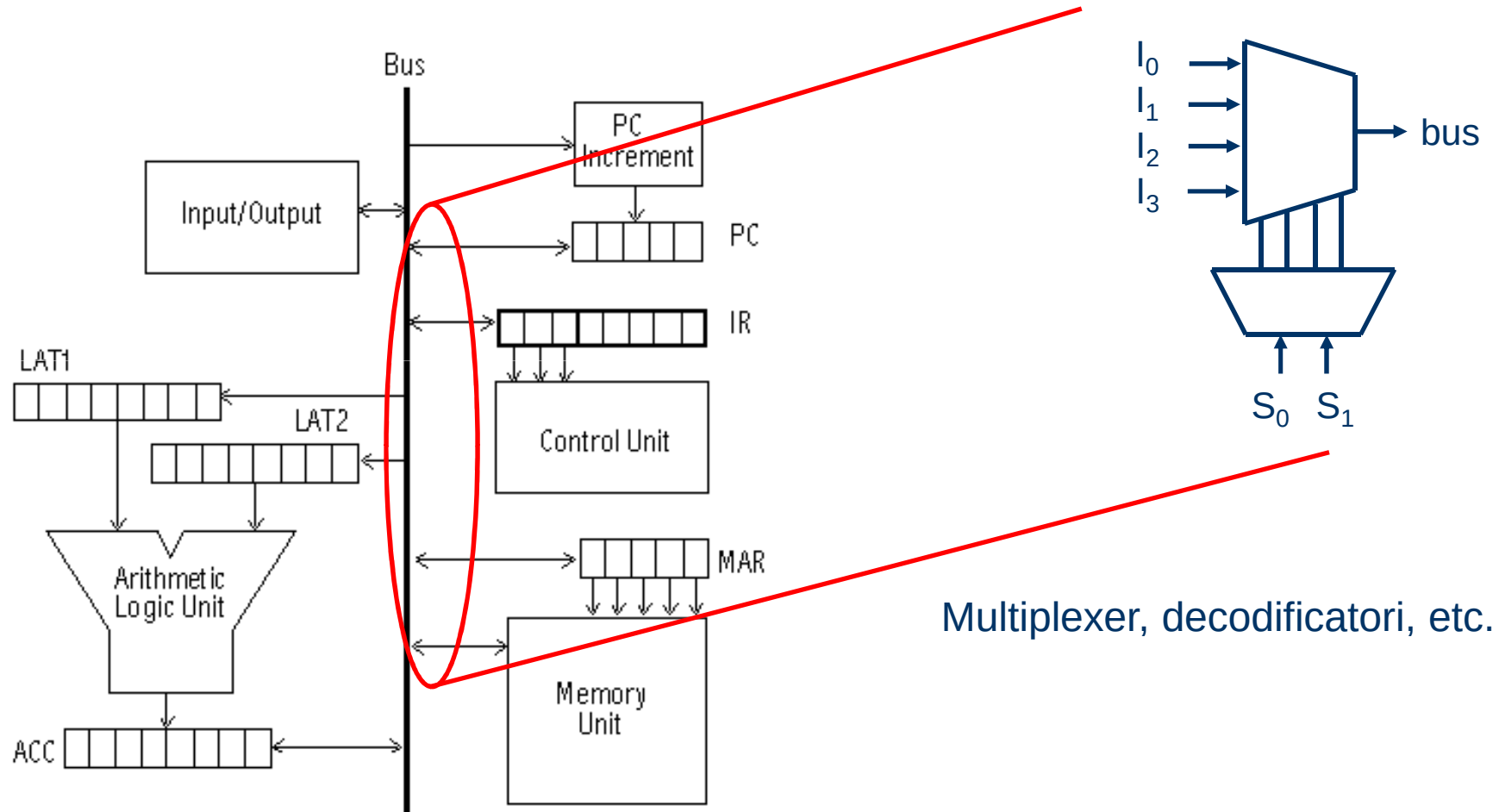

Codifica

 

Esempi di codifica

- ◆ Esempi di codici intermedi completi: *Ottale, Esadecimale*
- ◆ Esempio di codice intermedio incompleto: *8-4-2-1 (BCD)*

ottale

v	o_2	o_1	o_0
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1

esadecimale


v	o_3	o_2	o_1	o_0	v	o_3	o_2	o_1	o_0
0	0	0	0	0	8	1	0	0	0
1	0	0	0	1	9	1	0	0	1
2	0	0	1	0	A	1	0	1	0
3	0	0	1	1	B	1	0	1	1
4	0	1	0	0	C	1	1	0	0
5	0	1	0	1	D	1	1	0	1
6	0	1	1	0	E	1	1	1	0
7	0	1	1	1	F	1	1	1	1

BCD

v	o_3	o_2	o_1	o_0	v	o_3	o_2	o_1	o_0
0	0	0	0	0	8	1	0	0	0
1	0	0	0	1	9	1	0	0	1
2	0	0	1	0					
3	0	0	1	1					
4	0	1	0	0					
5	0	1	0	1					
6	0	1	1	0					
7	0	1	1	1					

Reti di codifica

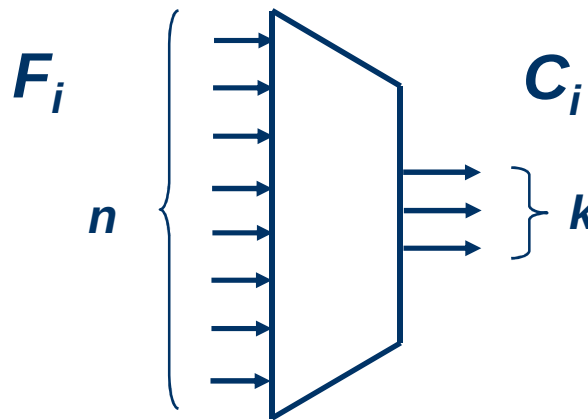- ♦ n ingressi decodificati F_i
 - solo uno degli ingressi può essere alto, rappresentando così uno degli n valori oggetto della codifica
- ♦ k uscite codificate C_i
- ♦ dal punto di vista algebrico, le C_i possono essere scritte come somme degli ingressi F_i per i quali la cifra i vale **1** nella codifica applicata (vedi esempio nel lucido successivo)



Reti di codifica

$$C_i = \sum_{j=0}^{n-1} F_j \cdot \tau_j$$

F_7	F_6	F_5	F_4	F_3	F_2	F_1	F_0	C_2	C_1	C_0
-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	0
-	-	-	-	-	-	1	-	0	0	1
-	-	-	-	-	1	-	-	0	1	0
-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	1
-	-	-	1	-	-	-	-	1	0	0
-	-	1	-	-	-	-	-	1	0	1
-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	0
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1

$\uparrow$
 τ_j

ad esempio:

$$C_1 = F_7 + F_6 + F_3 + F_2$$

Reti di codifica

Esempio di codificatore BCD

v	C_3	C_2	C_1	C_0	v	C_3	C_2	C_1	C_0
0	0	0	0	0	8	1	0	0	0
1	0	0	0	1	9	1	0	0	1
2	0	0	1	0					
3	0	0	1	1					
4	0	1	0	0					
5	0	1	0	1					
6	0	1	1	0					
7	0	1	1	1					

$$C_3 = F_8 + F_9$$

$$C_2 = F_4 + F_5 + F_6 + F_7$$

$$C_1 = F_2 + F_3 + F_6 + F_7$$

$$C_0 = F_1 + F_3 + F_5 + F_7 + F_9$$

Reti di codifica


- ◆ Osservazione:
 - la condizione $F_0=1$, $F_i=0$ per ogni $i>0$ (corrispondente alla codifica in uscita '00...0' negli esempi precedenti) può essere confusa con il caso in cui *tutti* gli ingressi F_i sono zero
 - $F_i=0$ per ogni i (tutti gli ingressi pari a zero) non corrisponde a nessun valore codificato
- ◆ si aggiunge spesso un'ulteriore uscita p , che indica se l'uscita è *valida*:

$$p = \sum_{i=0}^{n-1} F_i$$

è la **OR** di tutti gli ingressi: alta se uno degli ingressi è alto, ovvero se è presente un ingresso da codificare


Reti di codifica

 - ◆ Gli ingressi F_i possono essere abilitati da un ulteriore segnale a
 - se pari a 0, **maschera** gli ingressi, ovvero li rende inefficaci
- ◆ gli effettivi ingressi F'_i che vanno in ingresso al codificatore sono quindi $F'_i = F_i \cdot a$



Reti di codifica a priorità

 - ◆ Un codificatore può essere preceduto da una **rete a priorità**
- ◆ più ingressi possono essere contemporaneamente alti
- ◆ viene codificato quello con priorità assegnata maggiore



Reti di codifica a priorità

- ◆ n ingressi X_i
- ◆ n uscite corrispondenti F_i , che rappresentano gli ingressi del codificatore
- ◆ fra gli ingressi è definita una priorità, ad esempio:
 - per fissare le idee: « X_i è prioritario su X_j se $i > j$ »
- ◆ L'uscita F_i è alta se e solo se X_i è alto e *tutti gli altri ingressi prioritari su X_i sono bassi*.

$$F_{n-1} = X_{n-1}$$


$$F_{n-2} = X_{n-2} \overline{X_{n-1}}$$

.....

$$F_i = X_i \overline{X_{i+1}} \dots \overline{X_{n-1}}$$

.....
 
$$F_0 = X_0 \overline{X_1} \dots \overline{X_{n-1}}$$




Reti di codifica a priorità

- ◆ E' possibile un'ottimizzazione: per le F_i non è necessario realizzare le condizioni viste prima in maniera completa
- ◆ Ricordiamo che ciascuna uscita C_i è semplicemente una **OR** di alcuni degli ingressi F_i
- ◆ E' possibile sfruttare il fatto che le codifiche corrispondenti ad alcune combinazioni di ingresso rispettano implicitamente la condizione di priorità:
- ◆ Esempio:
 - 5 (**1**0**1**) contiene tutti gli '1' che sono presenti nella codifica **1** (00**1**), di **4** (100) e di **0** (000)
 - **3** (0**1****1**) contiene tutti gli '1' di **1** (00**1**), di **2** (0**1**0) e di **0** (000)
 - **7** (**1****1****1**) contiene tutti gli '1' presenti nella codifica di tutti gli altri
→ sull'ingresso 7 non è necessario imporre la condizione di priorità

Reti di codifica a priorità

 - ♦ L'equazione generale si semplifica quindi così:



Ad esempio, per F_5 non imponiamo esplicitamente la condizione **NOT**(X_7). Infatti, qualora si presentino entrambi X_7 (codifica **111**) e X_5 (**101**), possiamo accettare il fatto che F_5 e F_7 si alzino contemporaneamente: a causa della **OR** con cui generiamo le uscite codificate C_i , l'effetto sarà comunque quello di produrre la codifica a maggiore priorità **111**


Decodifica

- ♦ Il processo di codifica è reversibile
- ♦ Decodifica
 - associa ad ogni parola codice rappresentata dagli ingressi C_i la sua *rappresentazione decodificata* F_i




Rete di decodifica

- ♦ k ingressi codificati C_i ed n uscite decodificate F_i
 - Ognuna delle uscite F_i può essere scritta come uno specifico *mintermine*, quello corrispondente al valore codificato in ingresso

 $k \left\{ C_i \Rightarrow \right.$  $\left. \right\} n$ *ad esempio:* $F_1 = C_0 \cdot \overline{C_1}$
alto se in ingresso si presenta la combinazione 01

- ♦ Abilitazione a
 - se **0**, rende **zero** le uscite, indipendentemente dagli ingressi

 $k \left\{ C_i \Rightarrow \right.$  $\left. \right\} n$ *ad esempio:* $F_1 = a \cdot C_0 \cdot \overline{C_1}$
alto se in ingresso si presenta la combinazione 01 ed a è 1

Rete di decodifica

BCD	v	C_3	C_2	C_1	C_0	v	C_3	C_2	C_1	C_0
	0	0	0	0	0	8	1	0	0	0
	1	0	0	0	1	9	1	0	0	1
	2	0	0	1	0					
	3	0	0	1	1					
	4	0	1	0	0					
	5	0	1	0	1					
	6	0	1	1	0					
	7	0	1	1	1					

$$F_0 = \overline{C_3} \overline{C_2} \overline{C_1} \overline{C_0}$$

$$F_1 = \overline{C_3} \overline{C_2} \overline{C_1} C_0$$

$$F_2 = \overline{C_3} \overline{C_2} C_1 \overline{C_0}$$

... ..

- ♦ per qualsiasi codifica è quindi sempre possibile scrivere le F_i semplicemente come *mintermini* (prodotti di tutti gli ingressi)
- ♦ La particolare codifica determina la specifica scelta dei mintermini

Decodificatore incompleto: BCD


$$\begin{aligned}
 F_0 &= \overline{C_3} \overline{C_2} \overline{C_1} \overline{C_0}; & F_1 &= \overline{C_3} \overline{C_2} \overline{C_1} C_0; & F_2 &= \overline{C_3} \overline{C_2} C_1 \overline{C_0}; \\
 F_3 &= \overline{C_3} \overline{C_2} C_1 C_0; & F_4 &= \overline{C_3} C_2 \overline{C_1} \overline{C_0}; & F_5 &= \overline{C_3} C_2 \overline{C_1} C_0; \\
 F_6 &= \overline{C_3} C_2 C_1 \overline{C_0}; & F_7 &= \overline{C_3} C_2 C_1 C_0; & F_8 &= C_3 \overline{C_0}; & F_9 &= C_3 C_0
 \end{aligned}$$

C_1C_0		C_3C_2			
		00	01	11	10
00	F_0	F_4	-	F_8	
01	F_1	F_5	-	F_9	
11	F_3	F_7	-	-	
10	F_2	F_6	-	-	

- ◆ La mappa rappresenta 10 diverse funzioni, ciascuna con un unico 1 e sei punti di *don't care*
- ◆ La rete così ottenuta ha un numero di porte AND uguale alla rete realizzata come sottorete di quella completa, ma non tutte le sue porte sono a 4 ingressi
- ◆ e quindi ha un costo di ingressi **Ci** inferiore.

Decodificatori composti

 - ◆ Più decodificatori possono essere composti per realizzare decodificatori più grandi
 - Esempio: Semiselezione (1/16)



Gli ingressi (supponiamo ad esempio di averne 8 in tutto) sono divisi in due gruppi.


Ciascun gruppo entra in uno dei due decodificatori (ad esempio, decod. 4:16).

In corrispondenza di ciascuno degli incroci delle uscite (in numero pari a $16 \times 16 = 256$), si colloca una AND, che vedrà in ingresso due 1 solo in corrispondenza di quella particolare combinazione degli ingressi che rende alta sia la linea verticale che quella orizzontale cui la AND è collegata. Si realizza così, ad esempio, un decodificatore complessivo 8:256.

Decodificatori composti

■ Schema ad albero

 *segnali di abilitazione dei
decodificatori
più esterni*



Nello schema ad albero, alcuni segnali di ingresso sono collegati in maniera identica ai decodificatori più esterni (ingressi a_2 ed a_3 nell'esempio).

I restanti segnali di ingresso (a_0 ed a_1 nell'esempio) pilotano un ulteriore decodificatore, che a sua volta determina quale dei decodificatori esterni sia effettivamente attivo alzandone il corrispondente **segnale di abilitazione**


Nell'esempio, si ottiene complessivamente un decodificatore 4:16

Reti di transcodifica

Uno stesso dato può essere rappresentato mediante codici diversi

→ TRANSCODIFICATORE

 - ◆ Macchina in grado di associare a ciascuna parola codice di C_1 la corrispondente parola codice di C_2
- ◆ Ad esempio:



- ◆ la rete riceve in ingresso un codice decimale (ad esempio, a quattro bit 8-4-2-1) e fornisce in uscita un codice a 7 bit associato a ciascuna cifra decimale, che indica la corrispondente combinazione dei segmenti da illuminare

Protezione dagli errori

- ◆ In caso di codice non ridondante, non è possibile garantire alcuna forma di protezione da errori
 - Anche un errore su un singolo bit trasforma la parola originaria in una parola differente comunque ammessa nel codice.
 - Nei codici **ridondanti** questo può non avvenire in alcuni casi:
Esempio: codice BCD (ridondante)




Protezione dagli errori

- ◆ Distanza di Hamming (D)

- minimo numero di bit di differenza tra due parole codice

- ◆ **Teorema di Hamming**

 - *un codice a distanza minima $D = d + 1$ può individuare gli errori simultanei su d bit;*
- *un codice a distanza minima $D = 2c + 1$ può correggere gli errori simultanei su c bit.*



- ◆ Il livello di protezione dall'errore cresce con la **ridondanza**
- ◆ Quando un codice di Hamming segnala un errore fornisce la **CERTEZZA** della sua presenza
- ◆ Quando invece non rileva errori, il codice garantisce un certo valore di **PROBABILITA'** con la quale la parola che risulta legale è effettivamente esente da errori

Protezione dagli errori

- ◆ Un esempio di codice ridondante con distanza minima $D=d+1$ si può semplicemente ottenere richiedendo una di queste due condizioni:
 - La codifica di qualsiasi simbolo abbia sempre un numero **pari** di '1' oppure
 - La codifica di qualsiasi simbolo abbia sempre un numero **dispari** di '1'
- ◆ In ciascuno dei due casi, è evidente che basta aggiungere al più un '1' per rispettare una delle due condizioni
→ il codice ha ridondanza di 1 bit

Funzioni di parità/disparità

- ♦ Il controllo di errore sulle uscite può essere effettuato tramite una funzione di parità/disparità


$$p(X) = \overline{d(X)}$$

- ♦ Si noti che la forma minima di queste due funzioni coincide con la forma canonica di tipo P
 - Mappa di Karnaugh “a scacchiera”
- ♦ Per un numero di ingressi elevato non è praticabile usare la forma minima, che presenta un costo di porte pari a

$$C_p = 2^{n-1} + 1$$

- ♦ Sono necessarie strutture a più di due livelli

Rete ad albero per la disparità

 

- ◆ n : numero di ingressi complessivi
- ◆ k : numero di ingressi della singola funzione
- ◆ l : numero di livelli
- ◆ q : numero di porte


dati n e k :

$$l = \lceil \log_k n \rceil$$

$$q = \left\lceil \frac{n-1}{k-1} \right\rceil$$

Multiplexer (Mux) lineare

 - ◆ Multiplexer Binario lineare
 - n ingressi “dati” (primari) I_i
 - n ingressi “indirizzi” (secondari, o di selezione) S_i decodificati, quindi mutuamente esclusivi
 - una sola uscita O , uguale all'ingresso dati I_i indicato dall'ingresso di selezione S_i attivo
- ◆ Permette di scegliere (**selezionare**) quale degli ingressi I_i collegare all'uscita




$$O = \sum_{i=0}^{n-1} I_i S_i$$

Multiplexer (Mux) codificato

◆ Multiplexer Binario codificato


- n ingressi “dati” (primari) I_i
- $k = \log n$ ingressi “indirizzi” (secondari, o di selezione) S_i codificati
- una sola uscita O , uguale all'ingresso dati I_i dove i è codificato dall'ingresso indirizzi.
 
$$O = \sum_{i=0}^{n-1} I_i \cdot \underbrace{P_i(S_{n-1}, \dots, S_0)}_{\text{mintermine sulle } k \text{ variabili } S_i}$$



Multiplexer composti

 - ◆ Realizzazione di un MUX16 attraverso MUX4





Un **MUX16** può essere realizzato attraverso cinque **MUX4**.

Due segnali di selezione (s_2 ed s_3 nell'esempio) sono applicati in parallelo ai quattro mux in ingresso, in maniera che ognuno scelga solo uno dei quattro segnali dati I_i (diversi per ciascun mux) che gli arrivano in ingresso. Gli altri due ingressi di selezione (s_0 ed s_1 nell'esempio) consentono di scegliere come uscita finale O una delle uscite dei quattro mux in ingresso.


Demultiplexer (demux)

  - ◆ Consentono di collegare l'ingresso I ad una delle n uscite
- ◆ come i mux, possono essere **lineari** o **codificati**
- ◆ è possibile costruire demux più grandi partendo da demux piccoli secondo uno schema ad albero, come per i mux




Addizione

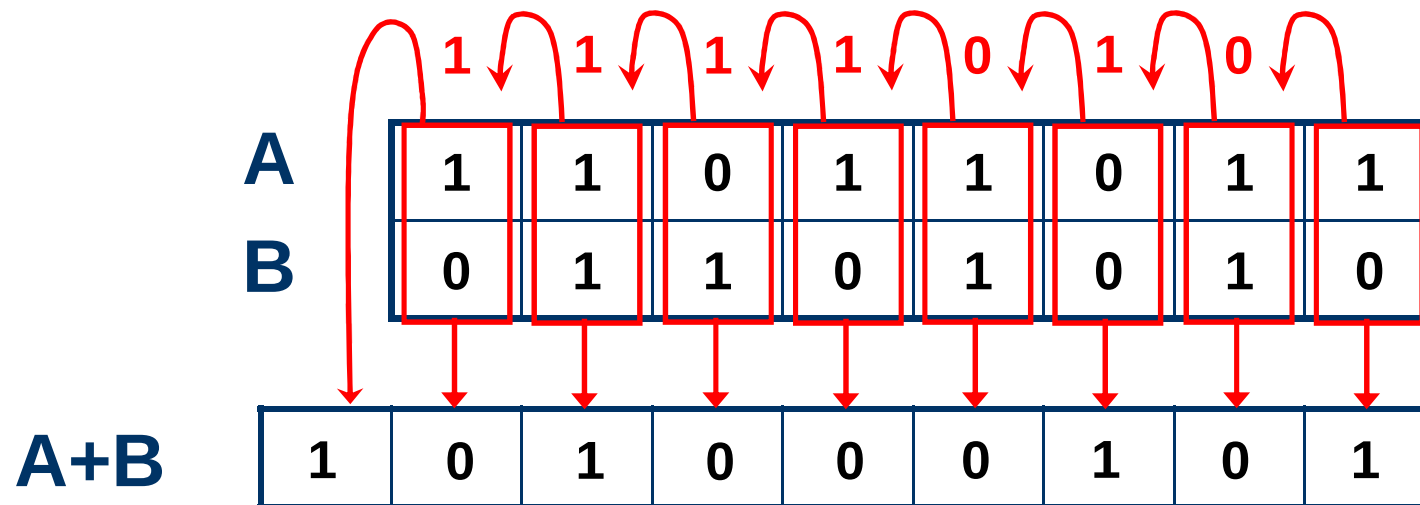
- ◆ Anche in questo caso è possibile sfruttare la natura **iterativa** dell'operazione




Addizione

 

Addizione

 

Addizione

 

Addizionatore binario

- ◆ Per il semiaddizionatore valgono le eguaglianze:

$$S = a \oplus b = D(a, b) = a\bar{b} + \bar{a}b$$

$$C_{out} = a \cdot b$$

- ◆ Per l'addizionatore completo valgono le eguaglianze:

$$S = a \oplus b \oplus C_{in} = D(a, b, C_{in}) = \bar{a}\bar{b}C_{in} + \bar{a}b\bar{C}_{in} + a\bar{b}\bar{C}_{in} + abC_{in}$$


$$C_{out} = \bar{a}bC_{in} + a\bar{b}C_{in} + ab\bar{C}_{in} + abC_{in} = ab + bC_{in} + aC_{in} = ab + C_{in}(a + b)$$

Addizionatore binario

- ◆ Semiaddizionatore (Half-Adder):

$$S = a \oplus b = D(a, b) = a\bar{b} + \bar{a}b$$

$$C_{out} = a \cdot b$$

 

Addizionatore binario

- ◆ Addizionatore completo (Full-Adder):
E' possibile esprimere le uscite in funzione di **$P=(a \oplus b)$** e **$G=ab$**
- ◆ E' facile verificare che:

$$\begin{aligned} C_{out} &= ab + bC_{in} + aC_{in} = ab + abC_{in} + \bar{a}bC_{in} + abC_{in} + a\bar{b}C_{in} = \\ &ab + \bar{a}bC_{in} + a\bar{b}C_{in} = ab + C_{in}(a \oplus b) \end{aligned}$$

- ◆ Le equazioni del Full-Adder diventano quindi:

$$S = (a \oplus b) \oplus C_{in} = P \oplus C_{in}$$


$$C_{out} = ab + C_{in}(a \oplus b) = G + C_{in}P$$

Addizionatore binario


- ◆ Pertanto, un addizionatore completo può essere ottenuto a partire da due semiaddizionatori:

$$S = (a \oplus b) \oplus C_{in} = P \oplus C_{in}$$
 
$$C_{out} = ab + C_{in}(a \oplus b) = G + C_{in}P$$




Addizionatore a propagazione

 


Addizionatore a propagazione

Materiale facoltativo

 - ◆ In alcune tecnologie è più semplice realizzare circuiti che calcolino i negati delle funzioni **S** e **C_{out}**
- ◆ Occorrono quindi delle **NOT** aggiuntive per ottenere i valori corretti di somma e riporto



componente implementabile

 


Addizionatore a propagazione

Materiale facoltativo

osservando che: $\overline{S} = \overline{S(a, b, C_{in})} = S(\overline{a}, \overline{b}, \overline{C_{in}})$
 $\overline{C_{out}} = \overline{C_{out}(a, b, C_{in})} = C_{out}(\overline{a}, \overline{b}, \overline{C_{in}})$

 
è possibile ottenere uno schema più veloce (meno porte lungo il cammino di propagazione del riporto):



Sottrattore

Materiale facoltativo

 
- ◆ stessa idea usata nell'addizionatore
- ◆ questa volta si propaga un “*prestito*” invece del riporto
- ◆ il prestito si *sottrae* alla coppia di cifre correnti
- ◆ i bit del sottraendo sono negati: $0 \rightarrow 0$, $1 \rightarrow -1$



Sottrattore


Materiale facoltativo

C_{in}	A_i	B_i	S	C_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

 

S e C_{out} codificano la somma degli ingressi, considerando però C_{in} e B_i con peso -1 , ed A_i con peso 1

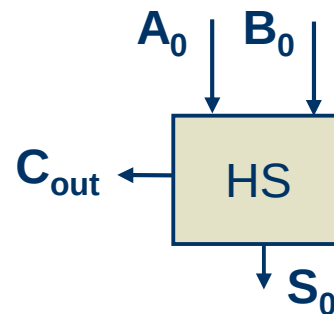L'uscita S ha peso 1 , mentre il riporto uscente C_{out} ha, in questo caso, peso pari a -2



A_0	B_0	S	C_{out}
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

Sottrattore

Materiale facoltativo

◆ Equazionii:

$$S = \overline{a}\overline{b}C_{in} + \overline{a}b\overline{C_{in}} + a\overline{b}\overline{C_{in}} + abC_{in} = a \oplus b \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = \overline{a}\overline{b}C_{in} + \overline{a}b\overline{C_{in}} + \overline{a}bC_{in} + abC_{in} = \overline{a}b + \overline{a}C_{in} + bC_{in}$$

$$S = \overline{a}b + a\overline{b} = a \oplus b$$

$$C_{out} = \overline{a}b$$


C _{in}	a	b	S	C _{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

a	b	S	C _{out}
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

Sottrattore


Materiale facoltativo

 - ◆ Un sottrattore può quindi essere ottenuto a partire da un addizionatore negando opportunamente alcuni ingressi ed uscite, come mostrato in figura



$$\bar{S} = \bar{a} \oplus b \oplus C_{in}$$
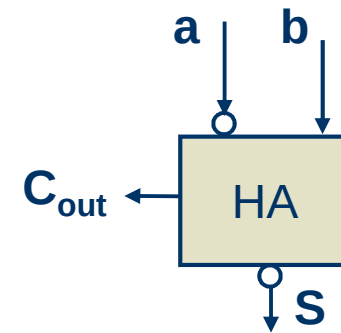
$$C_{out} = \bar{a}b + \bar{a}C_{in} + bC_{in}$$




$$\bar{S} = \bar{a} \oplus b$$


$$C_{out} = \bar{a}b$$

Addizionatori usati come sottrattori

 - ♦ usando la rappresentazione in complementi a 2, un addizionatore può essere usato per eseguire la sottrazione:
 - $A - B \rightarrow A + (-B)$



sottrattore

 

addizionatore/sottrattore programmabile:


sub=0 → addizione

sub=1 → sottrazione

Componenti aritmetici: comparatore binario

Materiale facoltativo

 
- ◆ confronto su numeri binari
- ◆ può essere effettuato sia da destra
 - l'ultima differenza trovata ci dice quale dei due numeri **A** e **B** è più grande.....



Comparatore binario

Materiale facoltativo

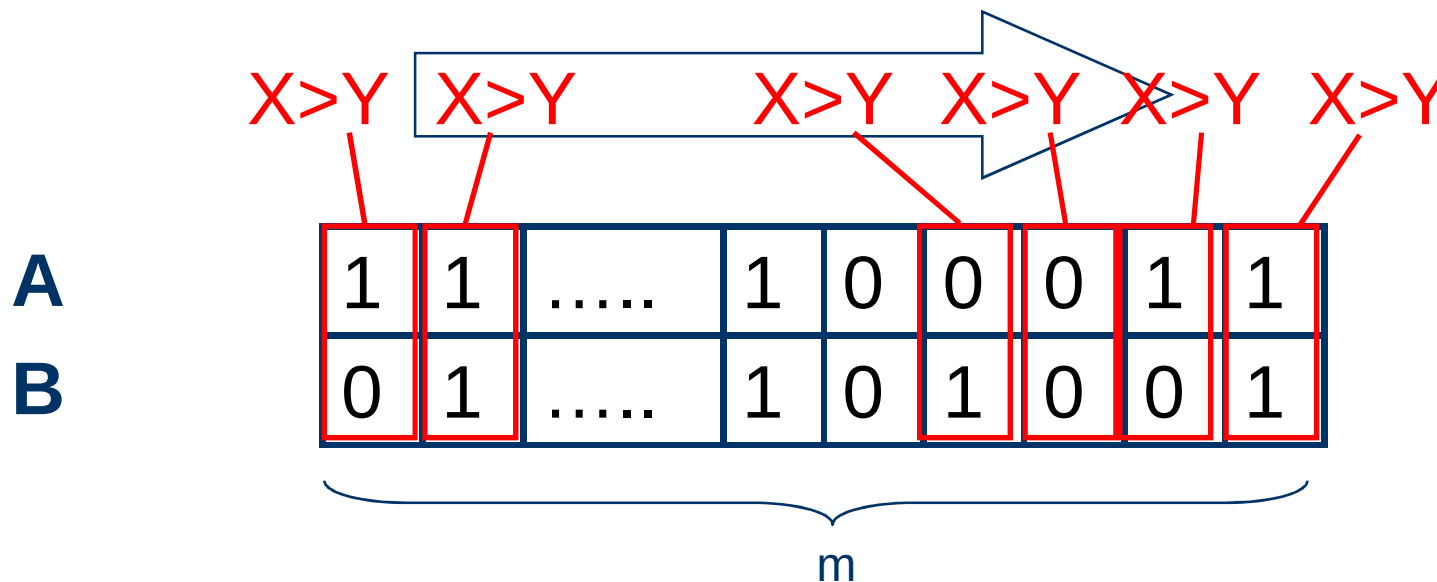- ◆ ...che da sinistra
 - la prima differenza trovata ci dice chi tra i due numeri **A** e **B** è più grande



Comparatore binario

Materiale facoltativo

- ◆ In entrambi i casi, il confronto si può effettuare “localmente” sulle singole coppie di bit da confrontare x_i, y_i ,
- ◆ ...tenendo però conto dell'esito del confronto parzialmente effettuato a destra o a sinistra




A	1	1		1	0	0	0	1	1
B	0	1		1	0	1	0	0	1

Comparatore binario


Materiale facoltativo

 - ♦ possiamo raggruppare in *cifre* gruppi di n bit consecutivi (ad esempio $n = 2$) da confrontare



Comparatore binario

Materiale facoltativo

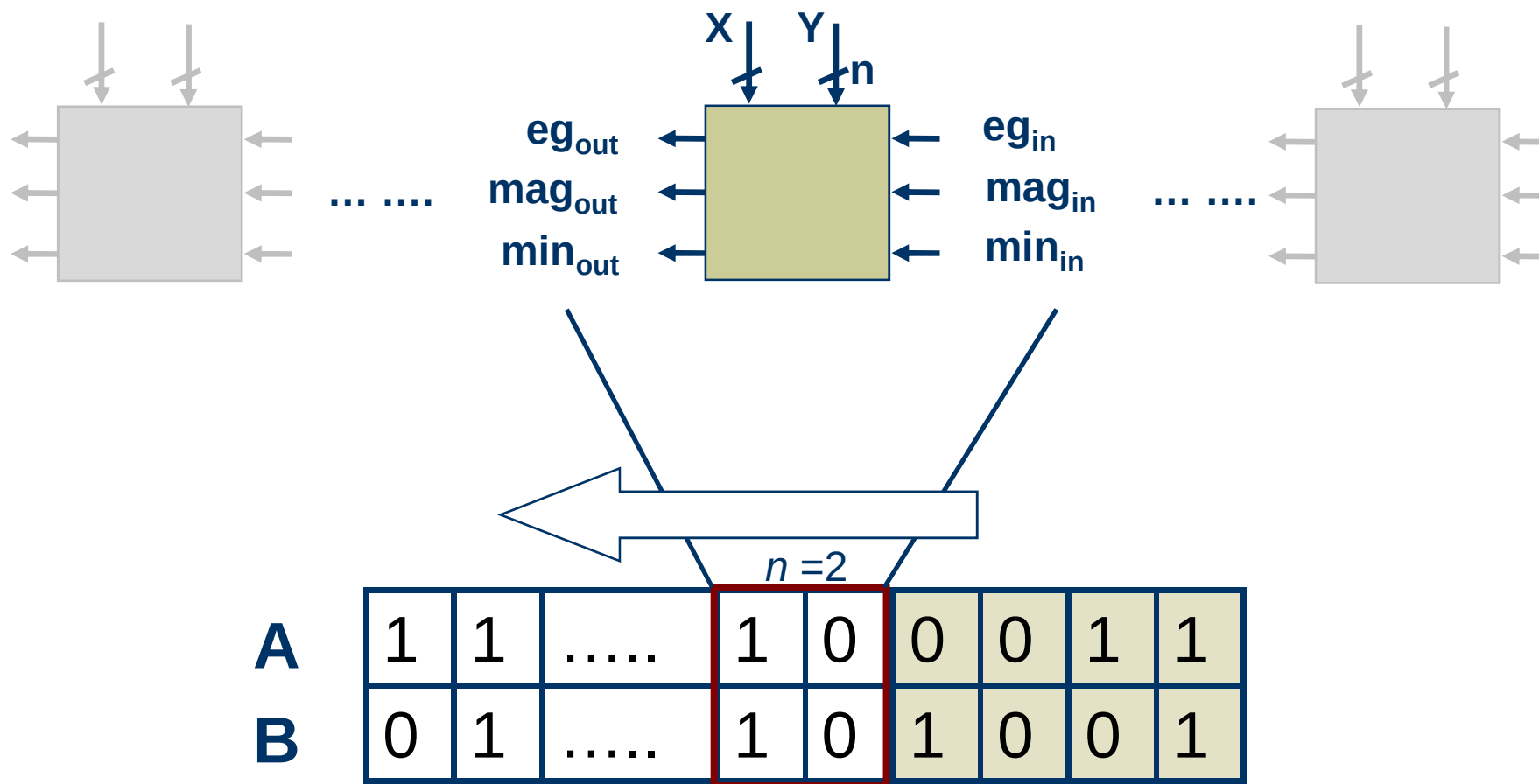

Comparatore binario


Materiale facoltativo

$$eg_{out} := (X = Y) \text{ AND } eg_{in}$$

$$mag_{out} := (X > Y) \text{ OR } [(X = Y) \text{ AND } mag_{in}]$$

$$min_{out} := (X < Y) \text{ OR } [(X = Y) \text{ AND } min_{in}]$$

 X ed Y sono due cifre di n bit
($n=2$ nell'esempio)



eg_{in} , mag_{in} , e min_{in} ci dicono se i due numeri parzialmente confrontati a destra sono uguali, maggiori o minori l'uno dell'altro

eg_{out} , mag_{out} , min_{out} propagheranno la stessa informazione a sinistra

Comparatore binario

Materiale facoltativo

- ◆ Deriviamo l'espressione di eg_{out}
 - partiamo dall'eguaglianza $X=Y$

$$(X = Y) = \prod_{i=0}^{n-1} (X_i \equiv Y_i) = \prod_{i=0}^{n-1} (\overline{X_i \oplus Y_i}) = \overline{\sum_{i=0}^{n-1} (X_i \oplus Y_i)}$$

ricordiamo che la XOR è la negata della EQ

- ◆ considerando anche il segnale eg_{in} , proveniente da destra:

$$eg_{out} := \left[\prod_{i=0}^{n-1} (X_i \equiv Y_i) \cdot eg_{in} \right] \Rightarrow eg_{out} := \left[\sum_{i=0}^{n-1} (X_i \oplus Y_i) \right] + \overline{eg_{in}}$$

Comparatore binario

Materiale facoltativo

- ♦ La realizzazione in logica a due livelli *and-or* (*nand*) non è conveniente
- ♦ La funzione $(X=Y)$ non presenta mintermini adiacenti

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$	00	01	11	10
00	1			
01		1		
11			1	
10				1

**Mappa di Karnaugh per
 $f = (X=Y)$ con X e Y
ingressi di due variabili
ciascuno**

Comparatore binario

Materiale facoltativo

- ◆ Deriviamo l'espressione di mag_{out}
- ◆ Osserviamo che, per le singole cifre binarie, si ha

$$X_i > Y_i \quad \Leftrightarrow \quad X_i \cdot \overline{Y_i} = 1$$

- ◆ quindi, per ottenere il confronto tra ingressi a più cifre è possibile “partire” confrontando le cifre da sinistra e procedendo via via verso destra fino a trovare eventuali differenze

$$\begin{aligned} mag_{out} := & \overline{X_{n-1} \cdot Y_{n-1}} + \\ & (X_{n-1} \equiv Y_{n-1}) \cdot \overline{(X_{n-2} \cdot Y_{n-2})} + \\ & (X_{n-1} \equiv Y_{n-1}) \cdot \dots \cdot (X_1 \equiv Y_1) \cdot \overline{X_0 \cdot Y_0} + (X = Y) \cdot mag_{in} \end{aligned}$$

Comparatore binario

Materiale facoltativo

- ◆ Per ottenere la terza uscita min_{out} , se necessaria, si può procedere analogamente a mag_{out} oppure semplicemente osservare che


$$min_{out} := \overline{eg_{out}} \cdot \overline{mag_{out}}$$

- ◆ Si noti che la componente $X_i \equiv Y_i$ è ripetuta nelle tre funzioni e può essere calcolata una sola volta

Comparatore binario

Materiale facoltativo

 - ♦ un confronto tra stringhe di k bit può essere effettuato con un unico comparatore se $k \leq n$ numero di bit di X e Y
- ♦ Altrimenti, possono essere collegati in catena $\{[k/n]\}$ comparatori, come in figura, procedendo da destra a sinistra



Comparatore binario

Materiale facoltativo

- ◆ Sarebbe stato possibile progettare il circuito anche partendo da sinistra
- ◆ La logica con cui generare le uscite **eg_{out}**, **mag_{out}**, **min_{out}** è differente
- ◆ tuttavia, in ogni caso il circuito fisico da realizzare deve coprire l'intera lunghezza degli operandi, quindi il costo realizzativo ed il ritardo saranno simili

