

# Corso di Calcolatori Elettronici I

## A.A. 2012-2013

---

---

# Reti sequenziali notevoli: registri, registri a scorrimento, contatori

ing. Alessandro Cilaro

Accademia Aeronautica di Pozzuoli  
Corso Pegaso V "GArn Elettronici"

# Registri


---

---

- ◆ Memorizzano  $n$  differenti bit
- ◆ Possono essere realizzati come macchine sincrone o asincrone
- ◆  $2^n$  stati diversi
  - non vengono progettati con il metodo generale
  - si ricorre a schemi circuitali noti
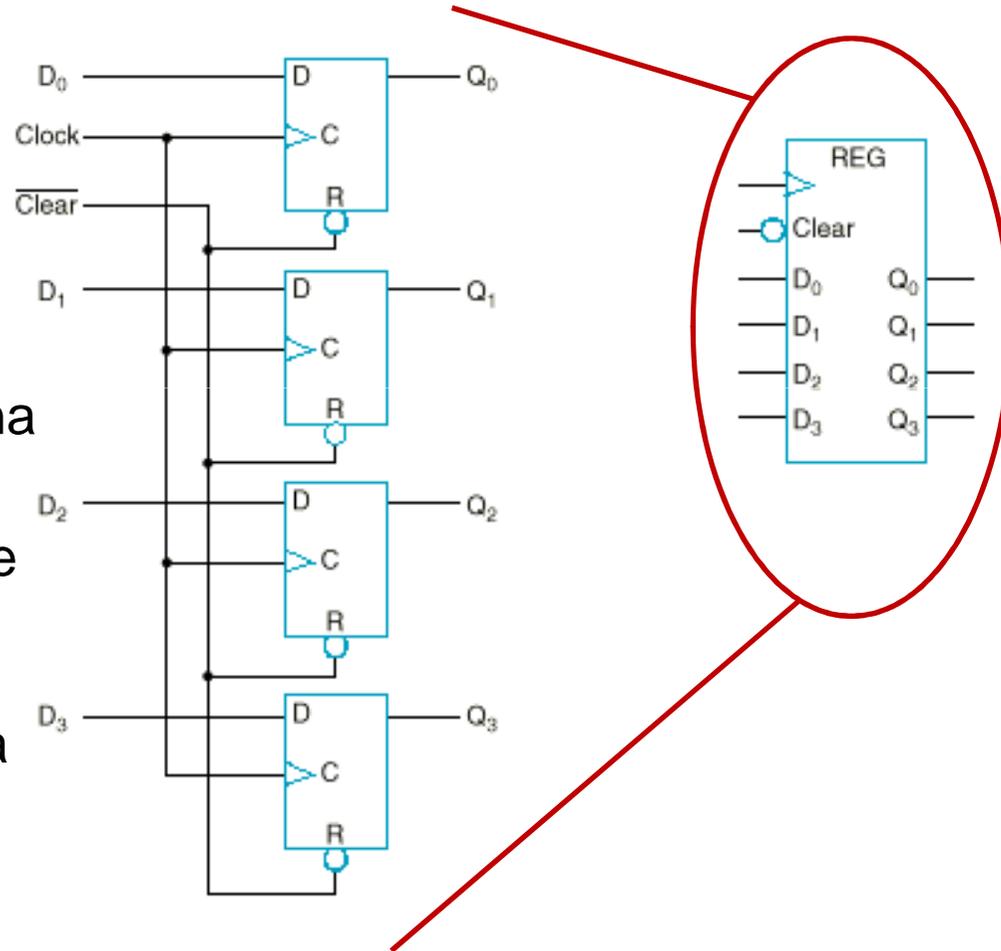
# Registri


- ◆ Realizzati con  $n$  flip-flop
- ◆ Esempio in figura:
  - registro a sincronizzazione esterna
  - $n = 4$  bit
  - edge-triggered su fronte di salita
  - ingresso di clear (**R**) attivo basso: se si porta **R** a **0**, il registro viene resettato e conterrà quindi tutti bit pari **0**


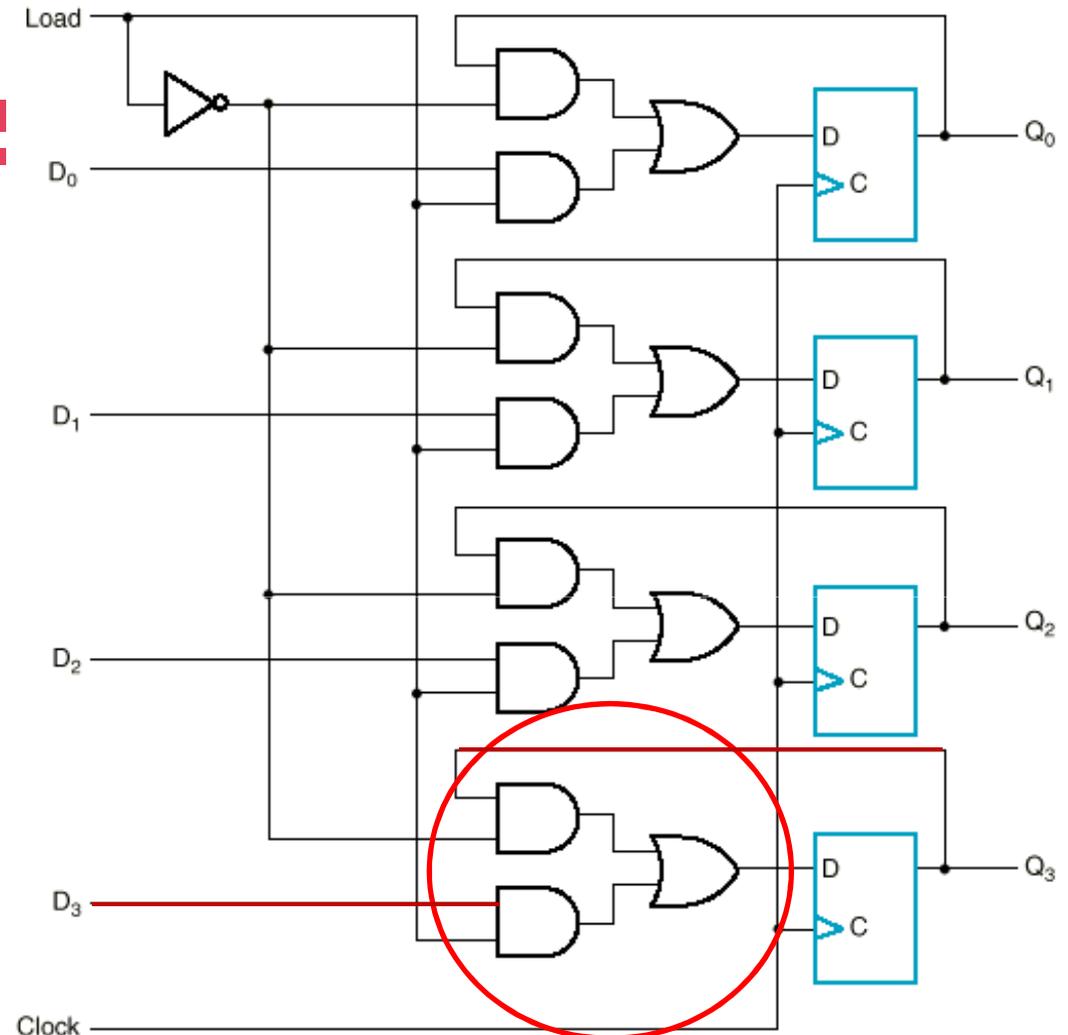
# Registri

- ◆ Registro a caricamento parallelo
  - **Load=1** trasferisce i 4 bit di ingresso nei flip-flop, *in parallelo*
  - **Load=0** lascia il contenuto del registro inalterato



Sulla base dell'ingresso di selezione **Load**, il multiplexer 2:1 posto in ingresso a ciascun flip-flop riporta in ingresso il bit memorizzato  $Q_i$  (**Load=0**), o il bit letto dall'ingresso esterno  $D_i$  (**Load=1**)



← multiplexer 2:1
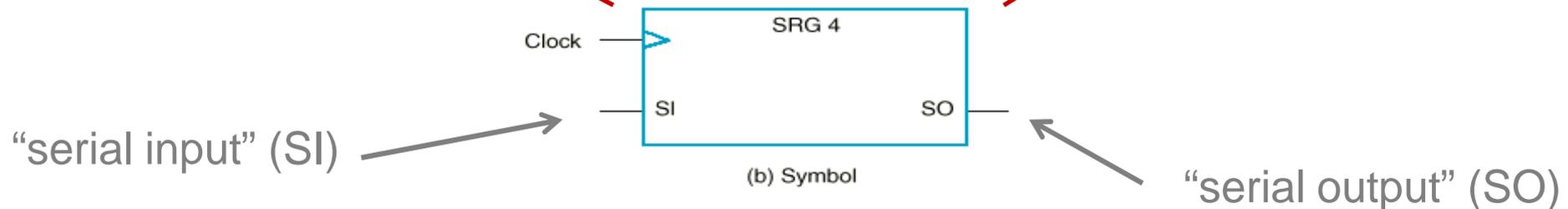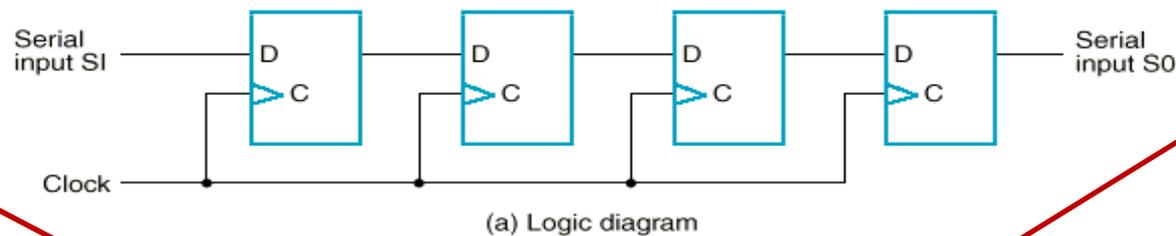
# Registri a scorrimento (*shift registers*)

- ◆ Formati da una catena di flip-flop connessi *in cascata*
- ◆ Ad ogni colpo di clock, ogni flip-flop passa il proprio contenuto al flip-flop successivo




# Registri a scorrimento con retroazione

Materiale facoltativo

- ◆ Una funzione dello stato è usata in ingresso  
→ retroazione (*feedback*)

$$I = f(A_{n-1}, A_{n-2}, \dots, A_0)$$

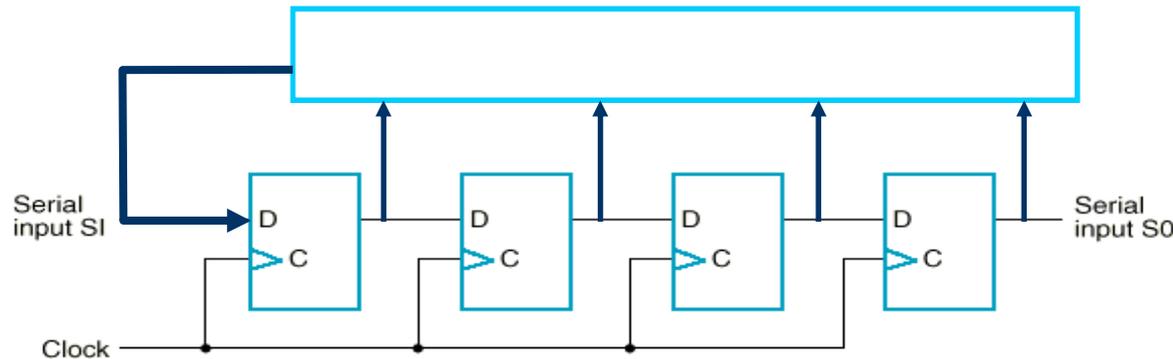

# Registri a scorrimento con retroazione

Materiale facoltativo

- ◆ In particolare, se  $l = A_{n-1}$  (registro a scorrimento circolare) si possono realizzare contatori modulari, inizializzando opportunamente il registro
- ◆ Es.: se  $n=4$ , si possono ottenere contatori modulo 4 (inizializzandolo con 1000 o 1100) e modulo 2 (usando 0101)

1	0	0	0
0	1	0	0
0	0	1	0
0	0	0	1
1	0	0	0

1	1	0	0
0	1	1	0
0	0	1	1
1	0	0	1
1	1	0	0

0	1	0	1
1	0	1	0
0	1	0	1

# Registri a scorrimento con retroazione

Materiale facoltativo

- ◆ Altro esempio:
  - $I = \text{not}(A_{n-1})$

Contatore  
modulo 8




0	0	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0
1	1	1	0
1	1	1	1
0	1	1	1
0	0	1	1
0	0	0	1
0	0	0	0

# Registri a scorrimento lineari

Materiale facoltativo

- ◆ Normalmente chiamati *Linear Feedback Shift Register* (LFSR)
- ◆ Una combinazione lineare dello stato è posta in ingresso
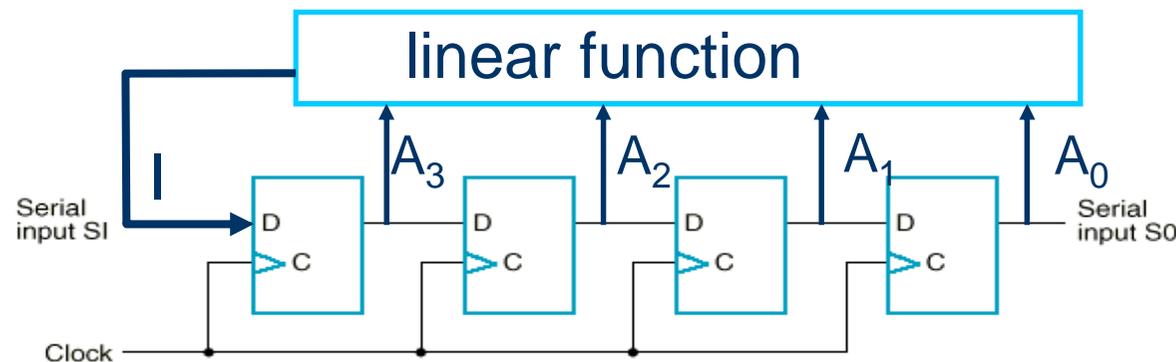
$$I = f(A_{n-1}, A_{n-2}, \dots, A_0) = \\ = k_{n-1}A_{n-1} \mathbf{xor} k_{n-2}A_{n-2} \mathbf{xor} \dots \mathbf{xor} k_0A_0$$




# Registri a scorrimento lineari

Materiale facoltativo

- ◆ In generale, è possibile scegliere  $f$  in maniera tale da ottenere sequenze di valori che soddisfino certe proprietà
  - sequenze pseudo-casuali
  - sequenze a ciclo massimo (lunghe  $2^n - 1$ )  
ottenute se la funzione  $f$  è un polinomio irriducibile su  $GF(2)$
- ◆ I LFSR possono vedersi come sostituti dei contatori (più efficienti in termini realizzativi)



# Registro a scorrimento con caricamento parallelo

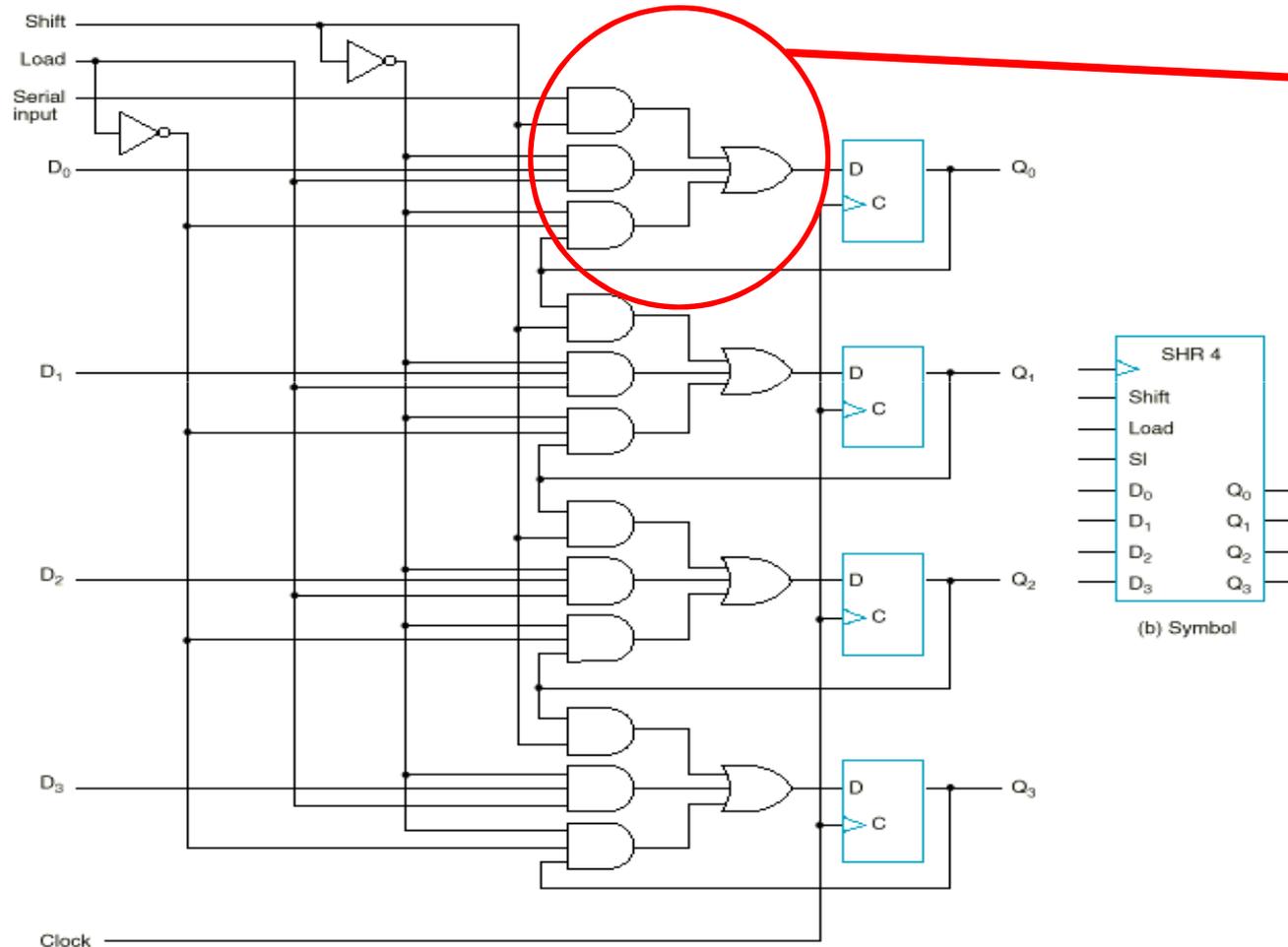

multiplexer 3:1

il multiplexer 3:1 consente di caricare in ciascun flip-flop il bit nella stessa posizione  $Q_i$ , quello nella posizione precedente  $Q_{i-1}$ , il bit proveniente dall'esterno  $D_i$

# Registro a scorrimento bidirezionale

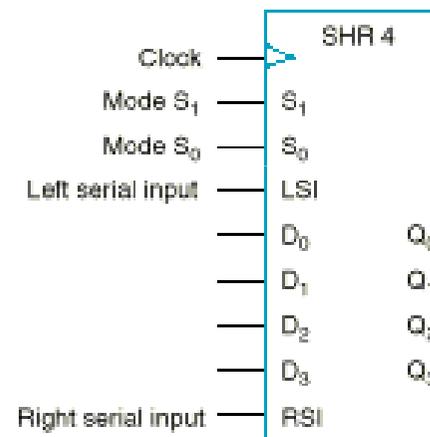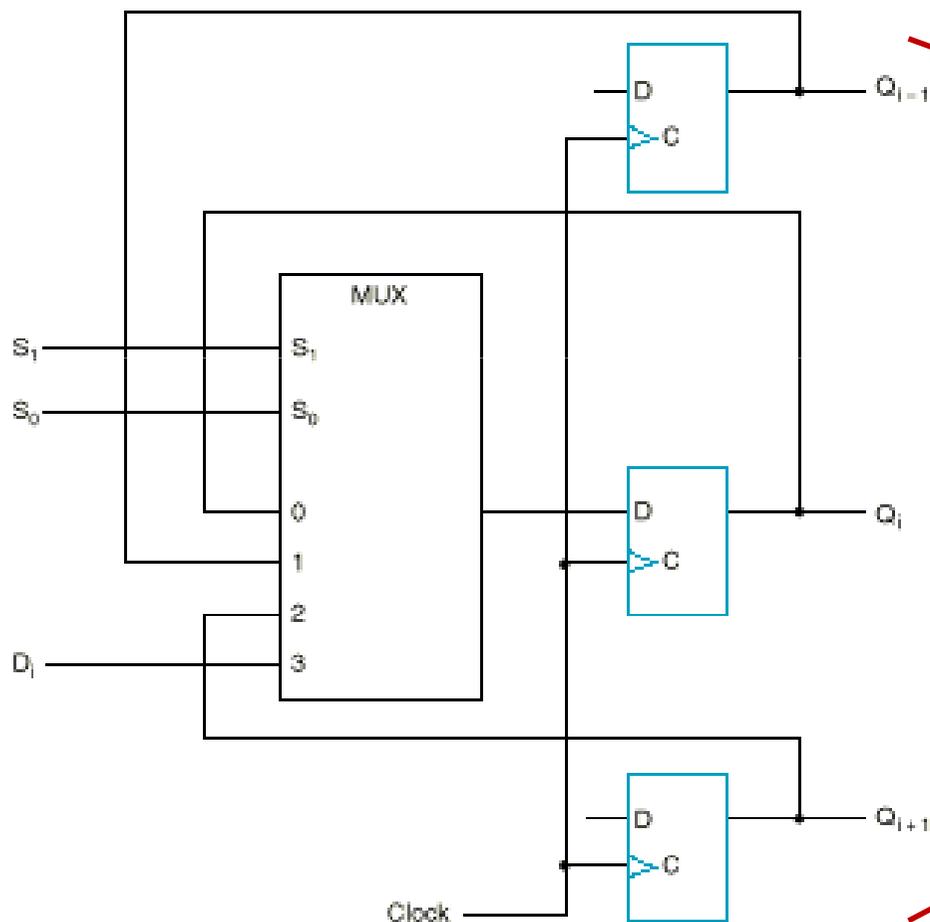

(b) Symbol

il multiplexer (MUX) consente di caricare in ciascun flip-flop

il bit nella stessa posizione  $Q_i$ , quello nella posizione precedente  $Q_{i-1}$ , o quello nella posizione successiva  $Q_{i+1}$

a seconda del valore dei segnali di selezione  $s_1, s_0$

# Contatori

---

---

- ◆ Posseggono  $n$  stati ordinati
- ◆ Un unico (*count*) ingresso fa progredire la rete attraverso la sequenza di stati ordinati
- ◆ un'opportuna codifica delle uscite rende questa macchina un contatore
- ◆ Se il primo stato coincide con lo stato successivo dell'ultimo stato, si realizza un contatore modulo  $n$


# Contatori

---

---

- ◆ Contatori a cascata (ripple-counter)
  - l'uscita di un elemento di memoria attiva l'elemento successivo
  - essenzialmente, sono realizzati connettendo più contatori modulo 2
- ◆ Contatori sincroni
  - il segnale di attivazione è comune agli elementi con memoria
  - una rete combinatoria “calcola” il prossimo valore memorizzato
- ◆ Contatori asincroni
  - attivati da transizioni sull'ingresso di conteggio
  - esempio: il flip-flop T è un contatore asincrono modulo 2


# Contatori a Cascata

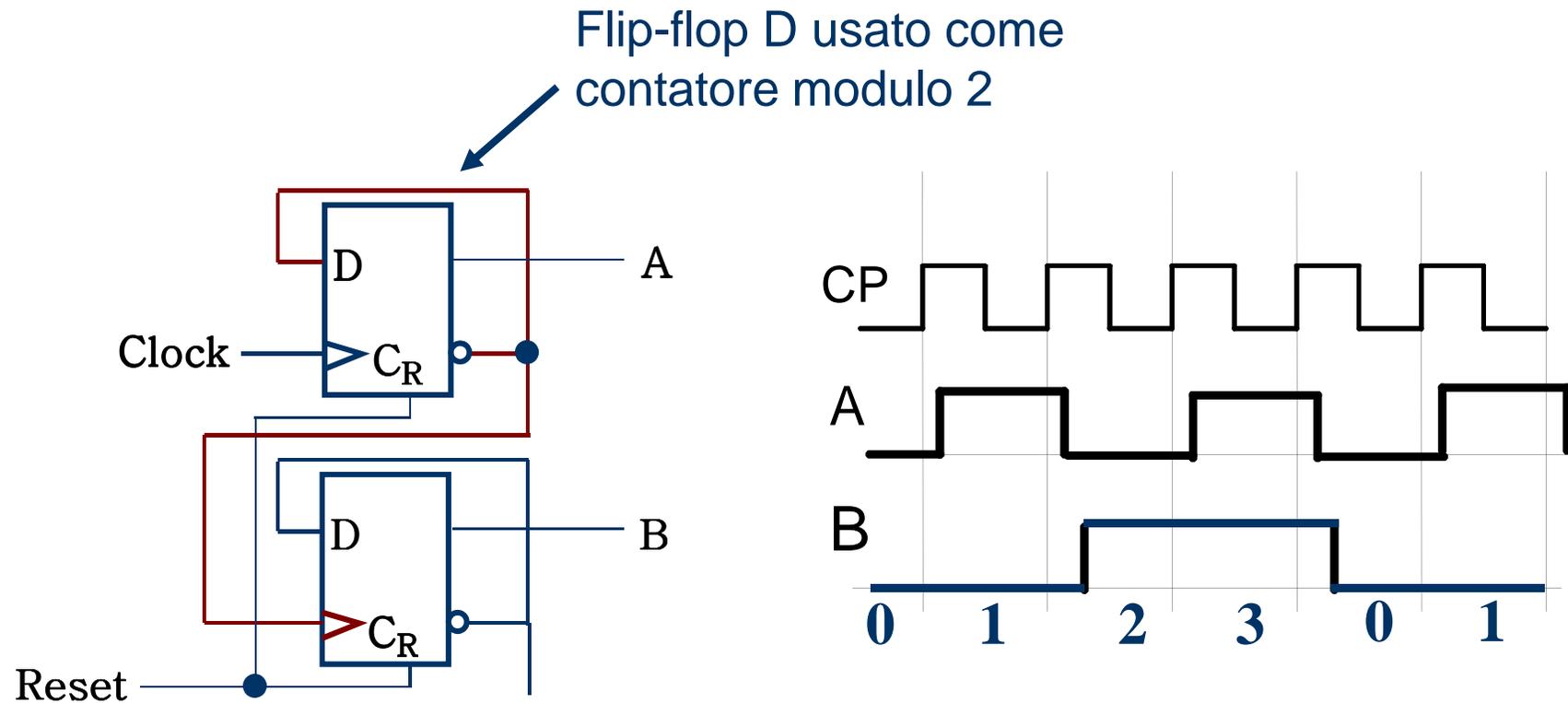

un contatore ad  $n$  bit può essere composto  
connettendo come sopra  $n$  flip-flop
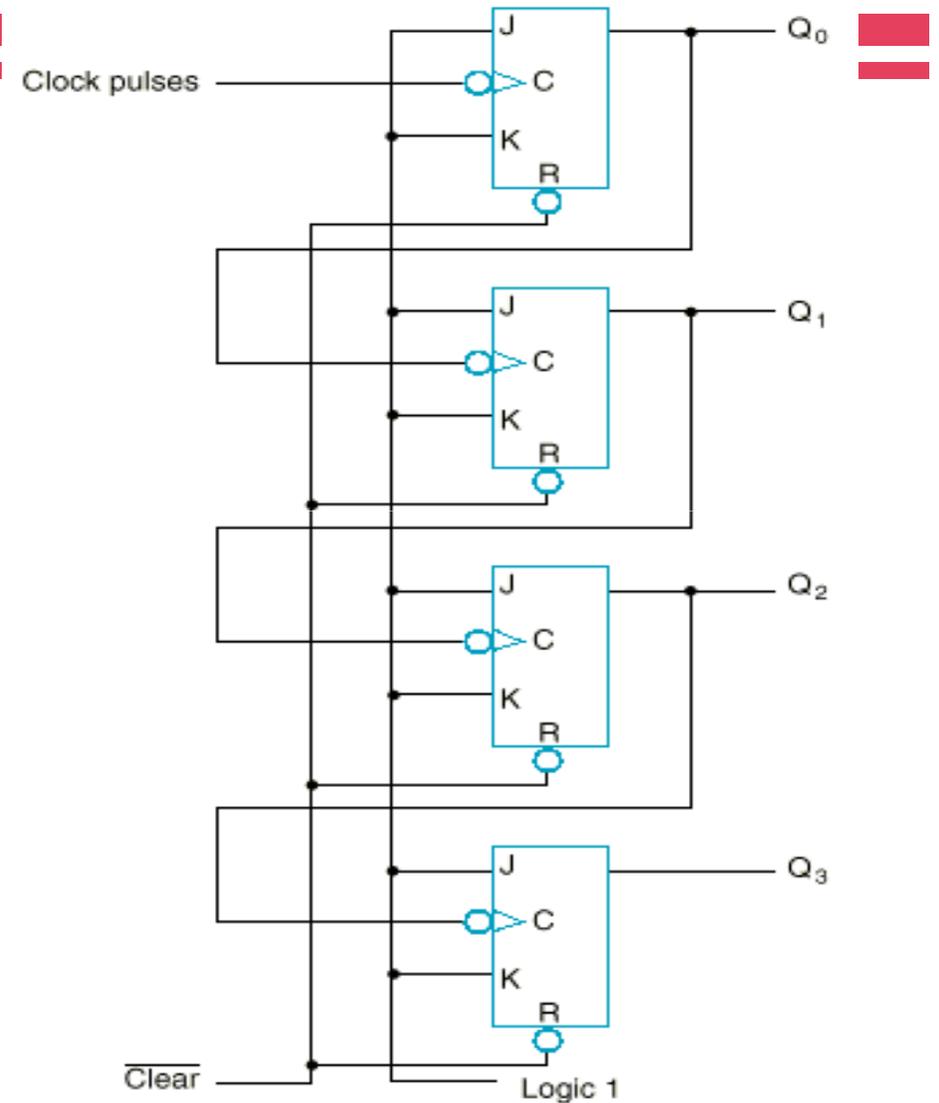
# Contatori a Cascata

- ◆ contatore a crescere con flip-flop JK (in modalità *Toggle*)



# Contatori a Cascata

---

---

- ◆ sono di semplice realizzazione
- ◆ vengono attivate solo le parti del circuito interessate alle transizioni
  - adatti a circuiti che richiedono basso consumo di potenza

Ma...

- ◆ particolarmente lenti per un alto numero di bit
- ◆ più critici da dimensionare a causa della dipendenza dei ritardi e del *clock skew*

# Contatori sincroni


---

---

- ◆ segnale di sincronizzazione comune a tutti i flip-flop
  - elimina l'effetto "ripple" (propagazione lenta del riporto)
  - prestazioni migliori
- ◆ La rete combinatoria che "aggiorna" lo stato è progettata come per una qualsiasi macchina sequenziale sincrona
  - può essere realizzata con un adder
- ◆ Possibili ingressi ausiliari:
  - increment / decrement
  - reset
  - load
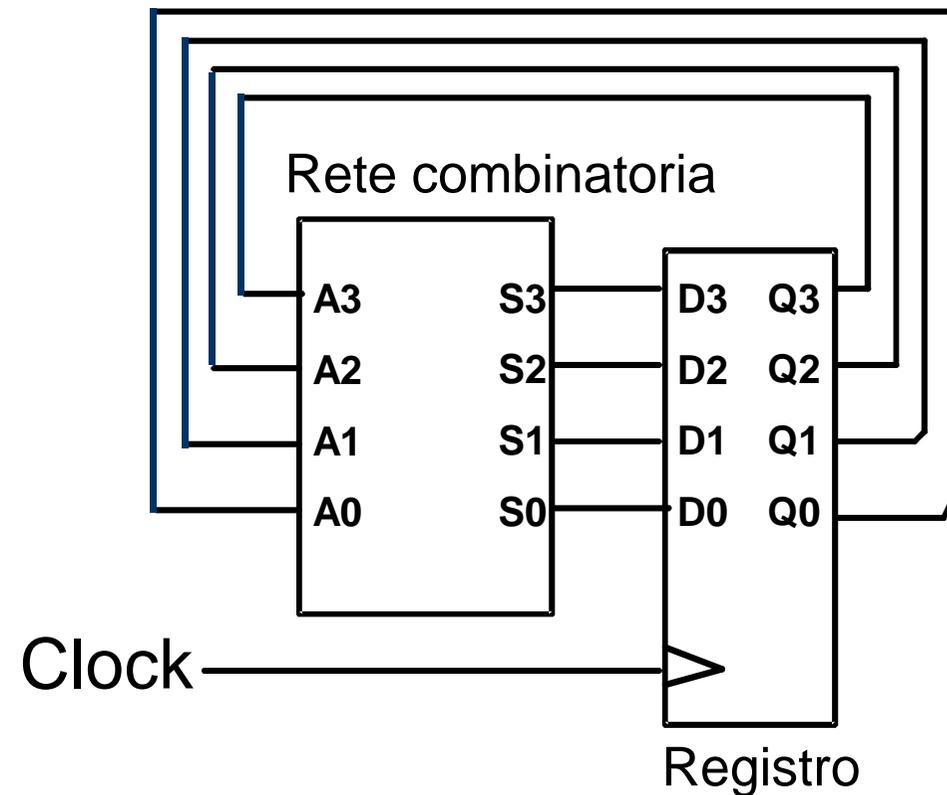
# Contatori sincroni


- ◆ Nel modello generale, una rete combinatoria definisce la dipendenza dello stato prossimo dallo stato corrente
- ◆ Determina la sequenza di stati percorsi durante il conteggio


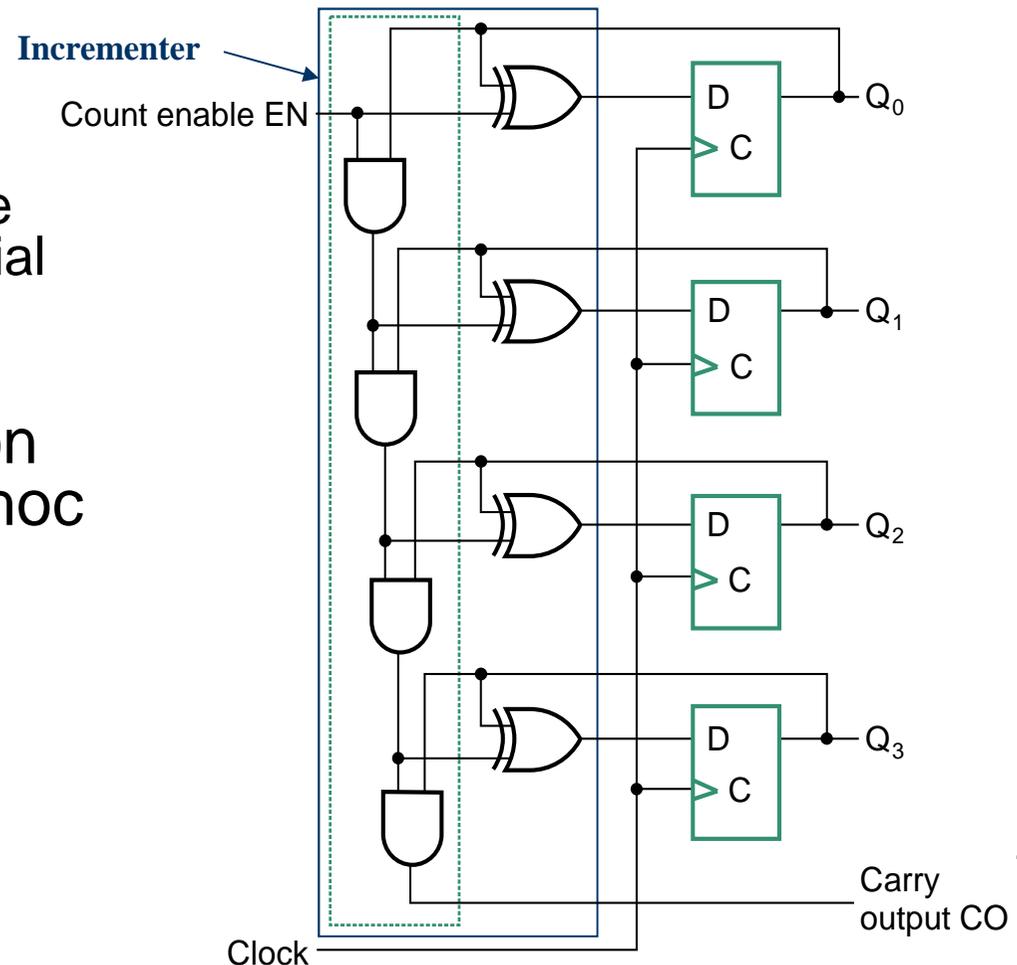
# Contatori sincroni

Materiale facoltativo

- ◆ “Catene di carry”:
  - ◆ serie di AND attraverso le quali scorre il riporto (serial gating)
- ◆ E' possibile sostituire la rete di propagazione con una rete progettata ad hoc (parallel gating)
  - ◆ ad es. carry lookahead




(a) Logic Diagram-Serial Gating
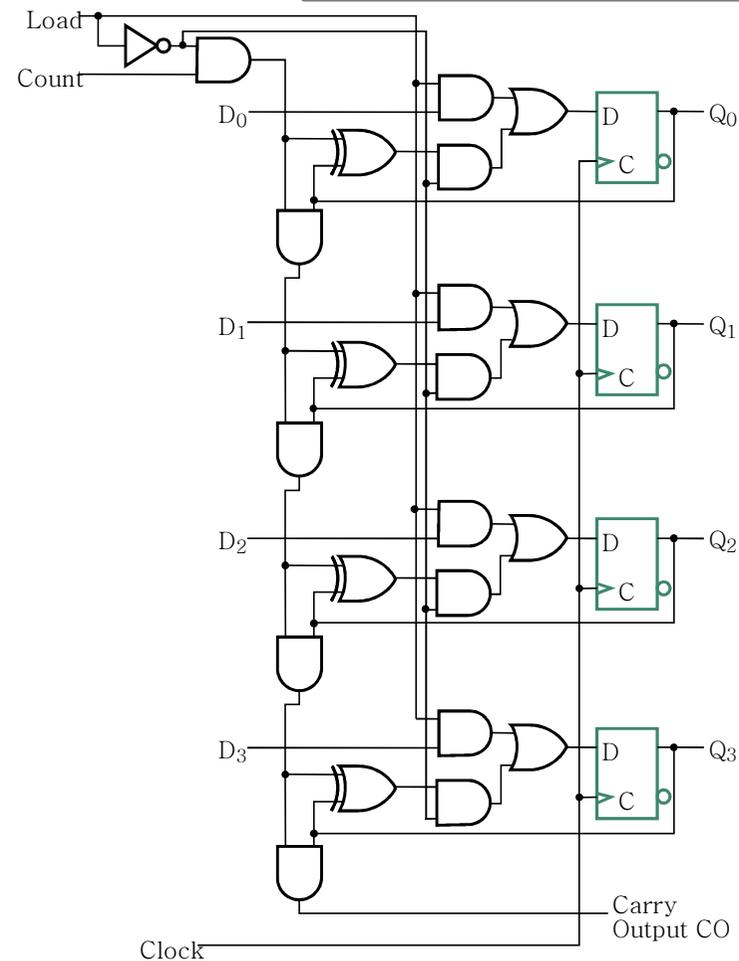
# Contatori sincroni

Materiale facoltativo

- ◆ Contatore con caricamento parallelo
  - ◆ I multiplexer in ingresso ai flip-flop determinano se caricare in parallelo, o far evolvere il conteggio
- ◆ Esempio di *clock-gating*



# Contatori sincroni

- ◆ Esempio di tabella degli stati per un contatore sincrono a 4 bit (16 stati)
- ◆ Non sono presenti ingressi:  
→ nell'esempio, le transizioni sono implicitamente attivate dal clock

Present state				Next state			
Q <sub>3</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>	Q <sub>3</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	1	0
1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0	0

# Contatori sincroni: esempio

Present state				Next state				Flip-flop inputs							
Q <sub>3</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>	Q <sub>3</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>	J <sub>Q3</sub>	K <sub>Q3</sub>	J <sub>Q2</sub>	K <sub>Q2</sub>	J <sub>Q1</sub>	K <sub>Q1</sub>	J <sub>Q0</sub>	K <sub>Q0</sub>
0	0	0	0	0	0	0	1	0	X	0	X	0	X	1	X
0	0	0	1	0	0	1	0	0	X	0	X	1	X	X	1
0	0	1	0	0	0	1	1	0	X	0	X	X	0	1	X
0	0	1	1	0	1	0	0	0	X	1	X	X	1	X	1
0	1	0	0	0	1	0	1	0	X	X	0	0	X	1	X
0	1	0	1	0	1	1	0	0	X	X	0	1	X	X	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0	X	X	0	X	0	1	X
0	1	1	1	1	0	0	0	1	X	X	1	X	1	X	1
1	0	0	0	1	0	0	1	X	0	0	X	0	X	1	X
1	0	0	1	1	0	1	0	X	0	0	X	1	X	X	1
1	0	1	0	1	0	1	1	X	0	0	X	X	0	1	X
1	0	1	1	1	1	0	0	X	0	1	X	X	1	X	1
1	1	0	0	1	1	0	1	X	0	X	0	0	X	1	X
1	1	0	1	1	1	1	0	X	0	X	0	1	X	X	1
1	1	1	0	1	1	1	1	X	0	X	0	X	0	1	X
1	1	1	1	0	0	0	0	X	1	X	1	X	1	X	1

usiamo flip-flop JK:



**Flip-Flop Excitation Tables**

(a) JK Flip-Flop

Q(t)	Q(t+1)	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0


# Contatori sincroni: esempio

Present state				Next state					
$Q_3$	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$Q_3$	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$J_{Q_3}$	$K_{Q_3}$
0	0	0	0	0	0	0	1	0	X
0	0	0	1	0	0	1	0	0	X
0	0	1	0	0	0	1	1	0	X
0	0	1	1	0	1	0	0	0	X
0	1	0	0	0	1	0	1	0	X
0	1	0	1	0	1	1	0	0	X
0	1	1	0	0	1	1	1	0	X
0	1	1	1	1	0	0	0	1	X
1	0	0	0	1	0	0	1	X	0
1	0	0	1	1	0	1	0	X	0
1	0	1	0	1	0	1	1	X	0
1	0	1	1	1	1	0	0	X	0
1	1	0	0	1	1	0	1	X	0
1	1	0	1	1	1	1	0	X	0
1	1	1	0	1	1	1	1	X	0
1	1	1	1	0	0	0	0	X	1

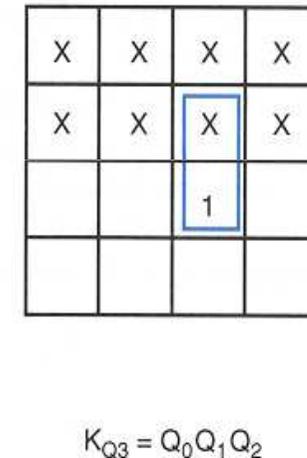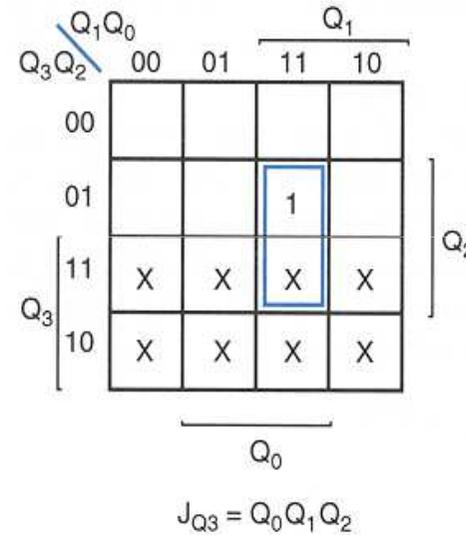


# Contatori sincroni: esempio

Present state				Next state				Flip-flo	
Q <sub>3</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>	Q <sub>3</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>	J <sub>Q2</sub>	K <sub>Q2</sub>
0	0	0	0	0	0	0	1	0	X
0	0	0	1	0	0	1	0	0	X
0	0	1	0	0	0	1	1	0	X
0	0	1	1	0	1	0	0	1	X
0	1	0	0	0	1	0	1	X	0
0	1	0	1	0	1	1	0	X	0
0	1	1	0	0	1	1	1	X	0
0	1	1	1	1	0	0	0	X	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	X
1	0	0	1	1	0	1	0	0	X
1	0	1	0	1	0	1	1	0	X
1	0	1	1	1	1	0	0	1	X
1	1	0	0	1	1	0	1	X	0
1	1	0	1	1	1	1	0	X	0
1	1	1	0	1	1	1	1	X	0
1	1	1	1	0	0	0	0	X	1

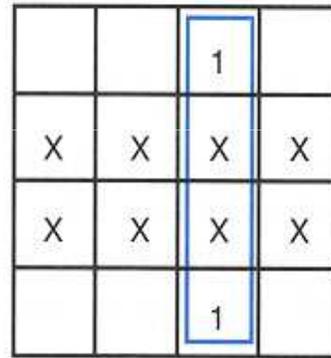

$$J_{Q2} = Q_0 Q_1$$

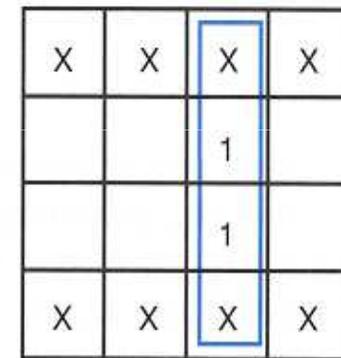

$$K_{Q2} = Q_0 Q_1$$

# Contatori sincroni: esempio

Present state				Next state				p inputs	
Q <sub>3</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>	Q <sub>3</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>	J <sub>Q1</sub>	K <sub>Q1</sub>
0	0	0	0	0	0	0	1	0	X
0	0	0	1	0	0	1	0	1	X
0	0	1	0	0	0	1	1	X	0
0	0	1	1	0	1	0	0	X	1
0	1	0	0	0	1	0	1	0	X
0	1	0	1	0	1	1	0	1	X
0	1	1	0	0	1	1	1	X	0
0	1	1	1	1	0	0	0	X	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	X
1	0	0	1	1	0	1	0	1	X
1	0	1	0	1	0	1	1	X	0
1	0	1	1	1	1	0	0	X	1
1	1	0	0	1	1	0	1	0	X
1	1	0	1	1	1	1	0	1	X
1	1	1	0	1	1	1	1	X	0
1	1	1	1	0	0	0	0	X	1

		1	X	X
		1	X	X
		1	X	X
		1	X	X

$$J_{Q1} = Q_0$$

X	X	1	
X	X	1	
X	X	1	
X	X	1	

$$K_{Q1} = Q_0$$


# Contatori sincroni: esempio

$$J_{Q_0} = 1$$
$$K_{Q_0} = 1$$

$$J_{Q_1} = Q_0$$
$$K_{Q_1} = Q_0$$


$$J_{Q_2} = Q_0 Q_1$$
$$K_{Q_2} = Q_0 Q_1$$
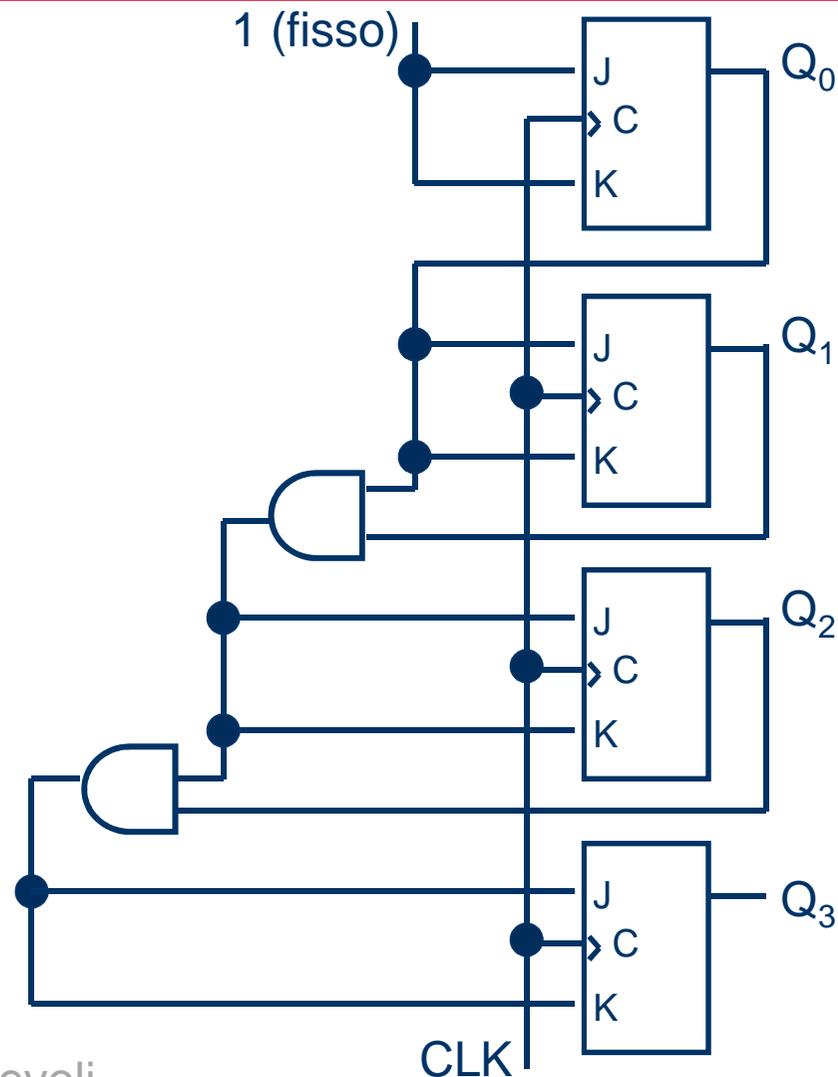
$$J_{Q_3} = Q_0 Q_1 Q_2$$
$$K_{Q_3} = Q_0 Q_1 Q_2$$


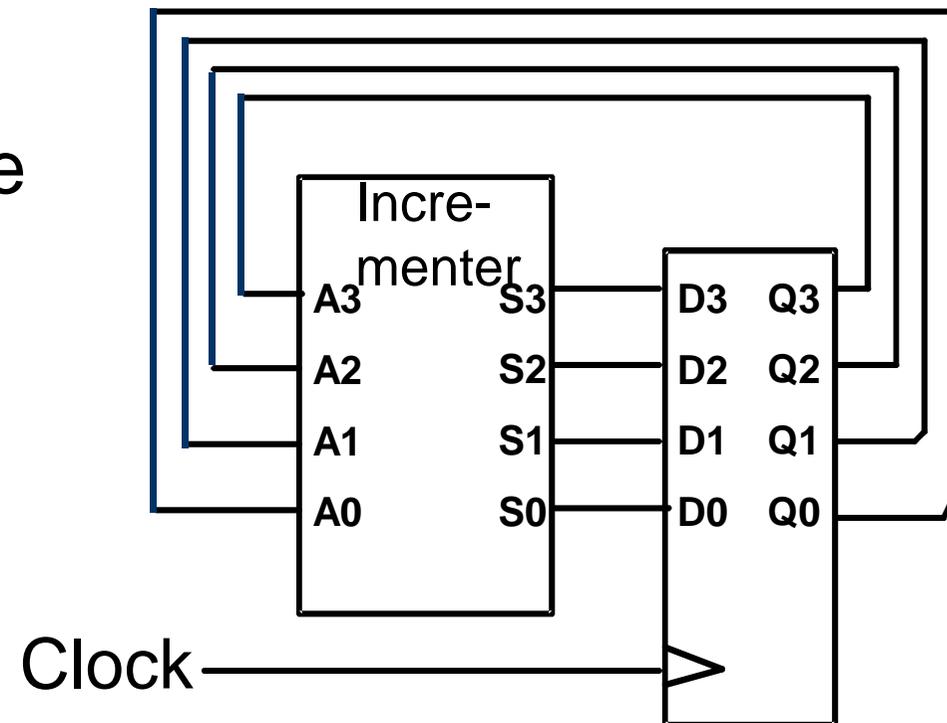
# Contatori sincroni

- ◆ La rete di aggiornamento può essere realizzata come un addizionatore, o meglio come un “incrementatore”




# Contatori modulari

---


---

- ◆ E' possibile realizzare contatori modulari con un modulo diverso da una potenza di 2
- ◆ Basta che il contatore si "auto-resetti" appena ha raggiunto il valore massimo di conteggio

# Contatori modulari

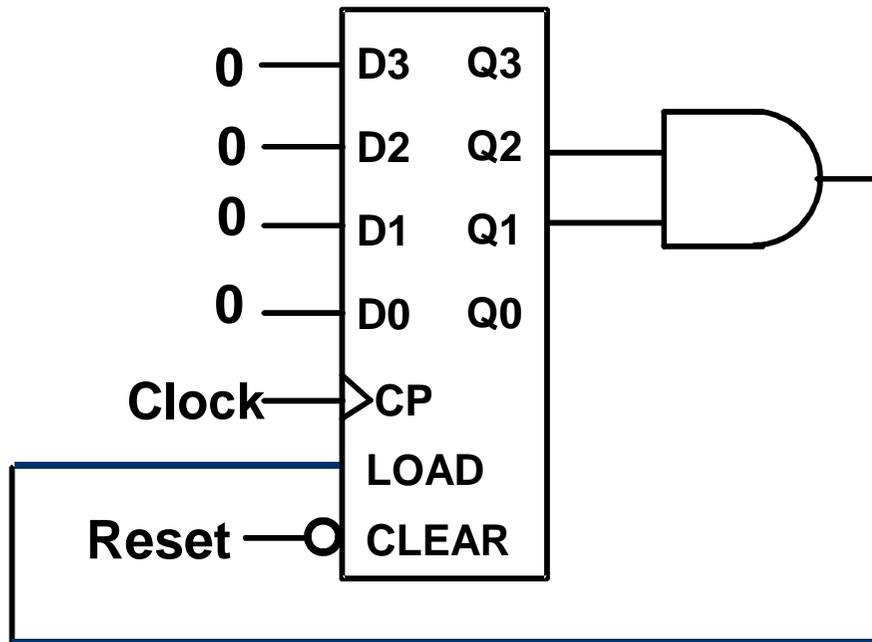


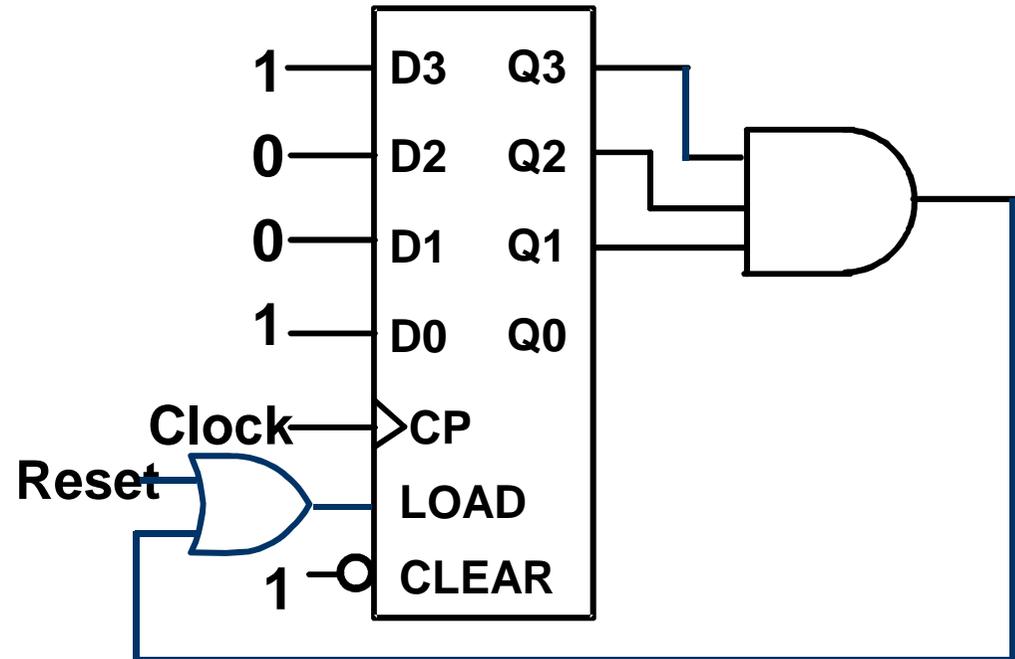In questo esempio, appena  $Q_2$  e  $Q_1$  diventano insieme 1, il contatore si resetta e ricomincia da capo. Ciò accade appena il conteggio arriva a  $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0110$ . Il componente è un contatore **modulo 7**



In questo esempio, appena  $Q_3$   $Q_2$   $Q_1$  diventano insieme 1, il contatore si resetta e ricomincia dal valore 1001. Ciò accade appena il conteggio arriva a  $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 1110$ . Il componente è un contatore **modulo 6**

# Comporre contatori

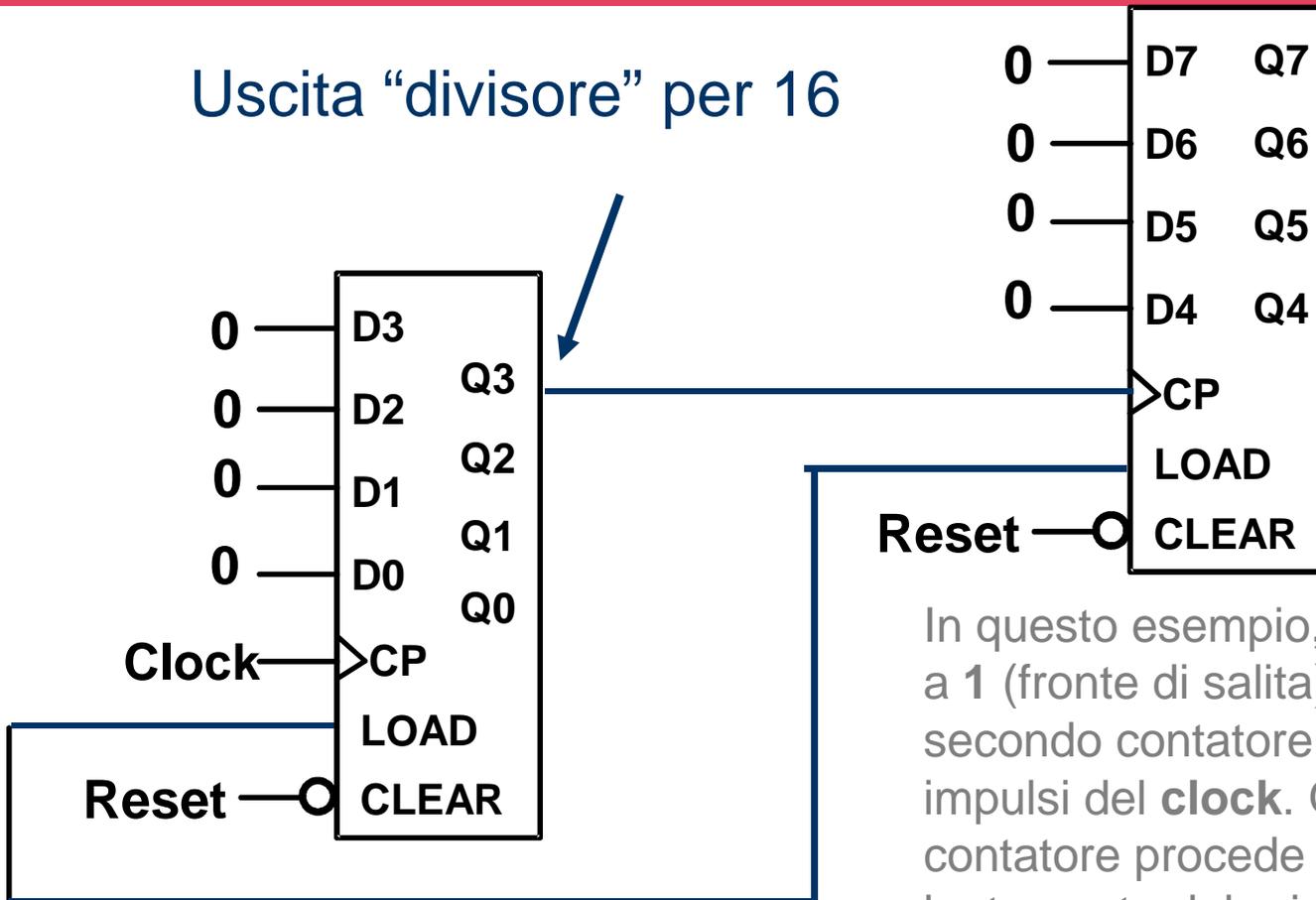

In questo esempio, appena  $Q_3$  passa da 0 a 1 (fronte di salita) viene attivato il secondo contatore. Ciò accade ogni sedici impulsi del **clock**. Quindi il secondo contatore procede sedici volte più lentamente del primo. Complessivamente, le uscite  $Q_7$   $Q_6$   $Q_5$   $Q_4$   $Q_3$   $Q_2$   $Q_1$   $Q_0$  realizzano un conteggio modulo  $2^8=256$

# Contatori asincroni

Materiale facoltativo

- ◆ Nel modello a stati, sono molto simili al flip-flop T (che è un contatore modulo 2)
  - contano le transizioni dei fronti
  - problemi di alee essenziali

		c		uscita
stat	0	1		
q <sub>00</sub>	q <sub>01</sub>	q <sub>100</sub>		0
q <sub>01</sub>	q <sub>101</sub>	q <sub>111</sub>		0
q <sub>11</sub>	q <sub>110</sub>	q <sub>111</sub>		1
q <sub>10</sub>	q <sub>110</sub>	q <sub>100</sub>		1

		c		uscita
stat	0	1		
q <sub>00</sub>	q <sub>01</sub>	q <sub>100</sub>		0
q <sub>01</sub>	q <sub>101</sub>	q <sub>111</sub>		1
q <sub>11</sub>	q <sub>110</sub>	q <sub>111</sub>		2
q <sub>10</sub>	q <sub>110</sub>	q <sub>100</sub>		3