

Corso di Calcolatori Elettronici I  
A.A. 2010-2011

**Macchine combinatorie:  
addizionatori binari**


Lezione 13

Prof. Roberto Canonico



Università degli Studi di Napoli Federico II  
Facoltà di Ingegneria  
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica (allievi A-DE+Q-Z)  
Corso di Laurea in Ingegneria dell'Automazione



**Half Adder**

 

x	y	s	r
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1


$$S = \bar{X}Y + X\bar{Y} = X \text{ xor } Y$$

$$r = XY$$

  

## Full Adder (1/2)

---

 

X	Y	r	S	R
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

**S**

r \ xy	00	01	11	10
0		1		1
1	1		1	

**R**


r \ xy	00	01	11	10
0			1	
1		1	1	1

## Full Adder (2/2)

---

$$S = \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot r + \bar{x} \cdot y \cdot \bar{r} + x \cdot \bar{y} \cdot \bar{r} + x \cdot y \cdot r$$
 
$$R = \bar{x} \cdot y \cdot r + x \cdot \bar{y} \cdot r + x \cdot y \cdot \bar{r} + x \cdot y \cdot r = x \cdot y + x \cdot r + y \cdot r$$



## Addizionale binario

- E' possibile isolare il fattore  $(a \oplus b)$
- Rielaborando le precedenti espressioni è possibile ottenere le seguenti espressioni per l'addizionale completo:

$$S = (a \oplus b) \oplus r = P \oplus r$$


$$R = a \cdot b + r \cdot (a \oplus b) = G + r \cdot P$$

## Addizionale binario

- Pertanto, un addizionale completo può essere ottenuto a partire da due semiaddizionatori:

$$S = (a \oplus b) \oplus r = P \oplus r$$
 
$$R = a \cdot b + r \cdot (a \oplus b) = G + r \cdot P$$



## Addizionatore binario: riporto

- Le diverse componenti dell'espressione di R assumono un significato particolare:
  - $\mathbf{G = a \cdot b}$  “**riporto generato**”: indica la creazione di un riporto all'interno dell'addizionatore binario
  - $\mathbf{P = a \oplus b}$  “**riporto propagato**”: indica se, in presenza di un riporto in ingresso, lo stesso verrà propagato in uscita
  - Il riporto in uscita può quindi essere espresso come  $\mathbf{R = G + P \cdot r}$

## Addizionatori binari

$$n_i = \overline{r_i}$$

### Non-riporto

Indica assenza di riporto in ingresso ( $r=0$ )

$$K_i = \overline{a_i} \cdot \overline{b_i}$$

### Riporto “ucciso” (“killed”)

Indica che, indipendentemente dalla presenza di un riporto entrante, il riporto in uscita sarà comunque zero


$$N_i = K_i + P_i \cdot n_i$$

### Propagazione del non-riporto

Indica assenza di riporto in uscita ( $R=0$ )

 
## Addizionatori seriali

- Usa un unico addizzatore operante sulla singola cifra
- Opera in momenti successivi su cifre diverse degli addendi
- Richiede un blocco "con memoria"
- E' lento rispetto ad addizionatori che lavorano in parallelo sulle diverse cifre degli addendi


 
## Addizzatore binario parallelo

- Opera sulle cifre degli addendi in parallelo
- ...anche se il riporto deve propagarsi attraverso l'intera struttura
- Richiede un numero maggiore di risorse rispetto all'addizzatore seriale



## Addizionatore parallelo: tempo di risposta

- Gli addizionatori ottenuti collegando in cascata  $n$  addizionatori di cifra sono anche chiamati addizionatori a propagazione del riporto (*carry-ripple* o *carry-propagate*)
- $\epsilon$  = tempo di risposta di uno stadio
- Allo stadio  $i$ , il riporto uscente:
  - o è **generato** o è **ucciso** o è **propagato**
- Tempo di ritardo complessivo: **Limite inferiore**  $\epsilon$  (in tutti gli stadi il riporto è generato o ucciso)
- Tempo di ritardo complessivo: **Limite superiore**  $n\epsilon$  (un riporto entrante nel primo stadio che è propagato in tutti gli stadi)
- Tempo di ritardo complessivo =  $k\epsilon$  ( $k \leq n$ ), dove  $k$  è la più lunga catena di condizioni di propagazione.

## Adder con anticipo del riporto

- Normalmente chiamati addizionatori *carry lookahead*
- Per ogni stadio  $i$ , dal  $(k+1)$ -esimo al  $(k+j)$ -esimo,  $r_i$  si ottiene direttamente dai bit degli addendi  $X$  ed  $Y$  e dal riporto entrante nella catena (invece che dal riporto uscente  $R_{i-1}$ )

$$r_{k+1} = G_k + r_k P_k$$

$$r_{k+2} = G_{k+1} + G_k P_{k+1} + r_k P_k P_{k+1}$$

.....

$$r_{k+j} = G_{k+j-1} + G_{k+j-2} P_{k+j-1} + \dots + G_k P_{k+1} \dots P_{k+j-1} + r_k P_k P_{k+1} \dots P_{k+j-1}$$

## Adder carry lookahead

---


$$r_{k+j} = G_{k+j-1} + G_{k+j-2}P_{k+j-1} + \dots + G_k P_{k+1} \dots P_{k+j-1} + r_k P_k P_{k+1} \dots P_{k+j-1}$$

↑

$r_{k+j}$  è alto se è verificata la condizione di generazione nell'ultimo stadio

↑

...oppure se è verificata la condizione di generazione  $G_k$  e se questa viene propagata dagli stadi dal  $(k+1)$ -esimo fino all'ultimo

↑

...oppure è pari al riporto entrante  $r_k$  se questo viene propagato in tutti gli stadi

---

## Addizionatori carry lookahead


---

- L'espressione precedente può essere realizzata nella maniera riportata in figura

---
 
## Addizionatori carry lookahead

- L'idea di base negli addizionatori carry lookahead è quella di calcolare la relazione tra  $r_k$  ed  $r_{k+j}$  separatamente per ogni gruppo di cifre  $k+1 \dots k+j$
- Una rete a livello superiore valuta la propagazione del carry tra *gruppi* di cifre
- Ad esempio, per un adder a 64 bit suddiviso in blocchi di quattro cifre (bit), la parte di "look" lungo cui si propaga il riporto è lunga  $64/4=16$  stadi



## Addizionatori carry lookahead

