

# Corso di Calcolatori Elettronici I

---

## Memorie

**Prof. Roberto Canonico**

Università degli Studi di Napoli Federico II  
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e  
delle Tecnologie dell'Informazione

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica  
Corso di Laurea in Ingegneria dell'Automazione

---



# Definizione di memoria

---

---

- Sistema organizzato con un insieme di registri (nel senso generale di “contenitori d’informazione”) sui quali sono definite 3 operazioni:
    - Scrittura
      - Posizionamento di una cella in un determinato stato o registrazione dell’informazione
    - Lettura
      - Rilievo dello stato di una cella o prelievo dell’informazione
    - Selezione
      - Individuazione di una cella al fine di eseguire una delle operazioni precedenti
-

# Tassonomie delle memorie

---

---

In base alla **modalità di accesso** ai dati, le memorie si dividono in:

- Sequenziali
- Casuali


In base alle **operazioni consentite**, le memorie si dividono in:

- Memorie a sola lettura (Read Only Memory - ROM)
- Memorie a lettura/scrittura (Read Write Memory - RWM)

In base alla “**stabilità**” dell’ **informazione memorizzata**, le memorie si dividono in:

- Volatili
  - Non volatili
-

# Gerarchia di Memoria

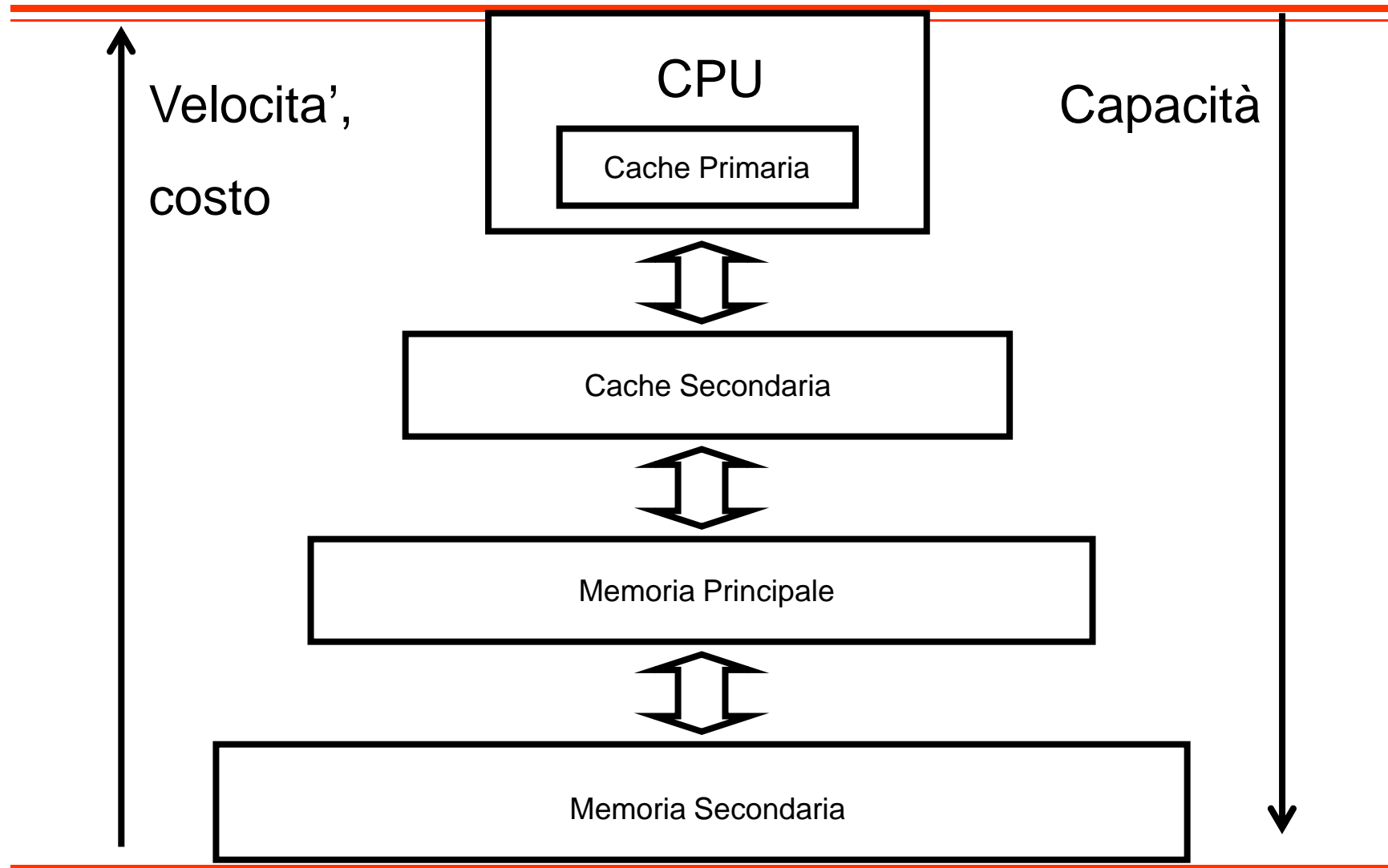

# Celle elementari di memorie RAM

---

---

In base alla “**stabilità**” dell’ **informazione memorizzata**, le memorie RAM si dividono in:

- statiche (SRAM)
    - l’informazione memorizzata è conservata nelle celle di memoria per un tempo indefinito o finchè non viene modificata tramite un’operazione di scrittura
  - dinamiche (DRAM)
    - l’informazione memorizzata nelle celle di memoria deve essere ripristinata periodicamente (operazione di **rinfresco della memoria**)
-

# Parametri di una memoria RAM

---

---


- Capacità
    - Numero di dati che può contenere la memoria
    - Si esprime indicando il numero complessivo di registri e la dimensione in bit di un singolo registro
  - Tempo di accesso
    - Tempo necessario ad eseguire un'operazione di lettura/scrittura
    - È composto in generale da un tempo di *selezione* più un tempo di *trasferimento*
  - Casualità d'accesso
    - Il tempo d'accesso può essere indipendente (memorie ad accesso casuale) o dipendente (memorie ad accesso non casuale) dal particolare registro acceduto
  - Volatilità
    - Capacità di una memoria di mantenere in maniera stabile l'informazione memorizzata
-

# Memorie indirizzabili

---

---

 - Ogni registro è univocamente individuato da un numero intero (indirizzo) che assume valori da 0 a  $N-1$  (spazio di indirizzamento)








# Selezione associativa – Schema di principio

---

---

 
- Il dato è “indirizzato” dal valore della chiave



# Dispositivo di memoria


---

---

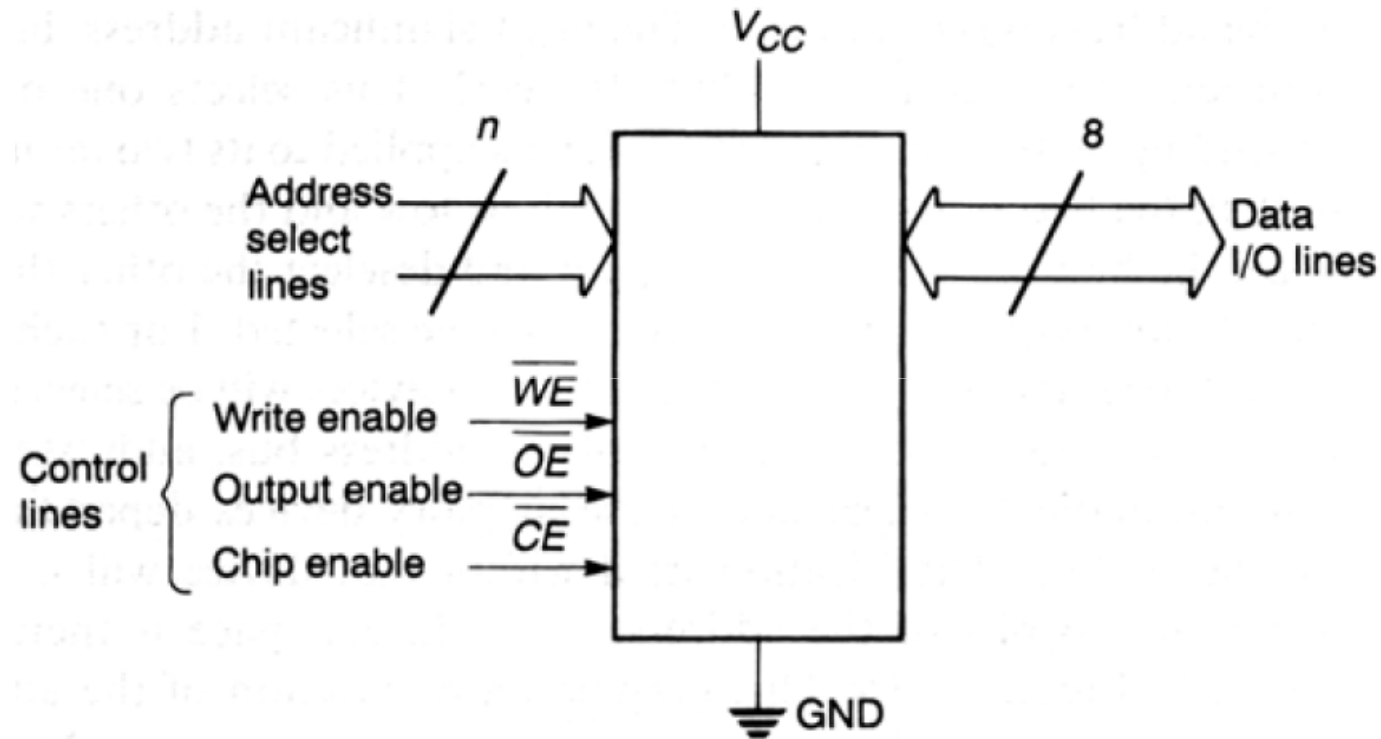

# Collegamento CPU-memoria

---

 


# Selezione lineare – Schema di principio

---

---

 - Esiste un unico sistema di selezione che seleziona direttamente e singolarmente ciascuno degli  $N-1$  registri




# Selezione a più dimensioni – Schema di principio

---


---

 - Il sistema di selezione è costituito da più sottosistemi, la cui azione combinata seleziona ciascuno degli  $N-1$  registri




# Selezione a più dimensioni – Semiselezione

Modello funzionale di una singola cella

 


Modulo RAM da 64 word di un bit

 

È la struttura più diffusa nella realtà


# Esempi di chip di memoria

512 K \* 8 bit

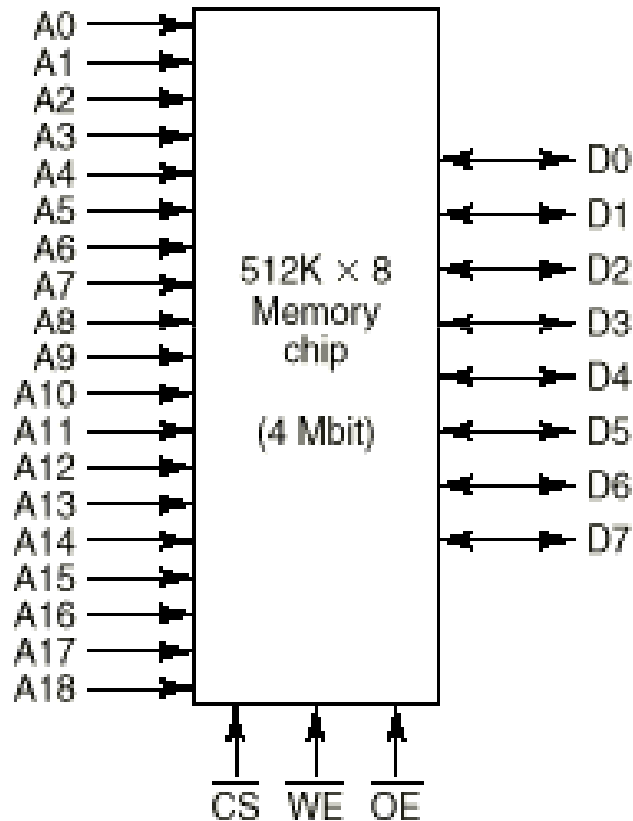


(a)

4096 K \* 1 bit

 

(b)

# Collegamento di chip di memoria

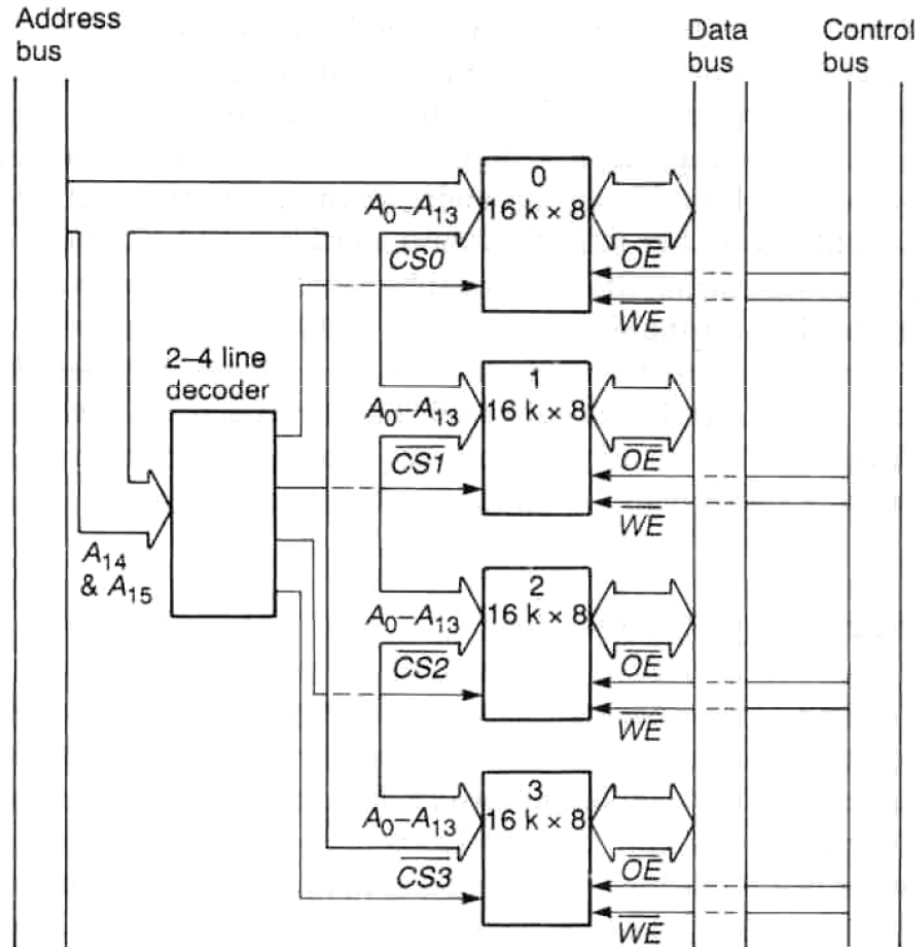


Address (hexadecimal)	Address (decimal)
FFFF	65 535
C000	49 152
BFFF	49 151
8000	32 768
7FFF	32 767
4000	16 384
3FFF	16 383
0	0


 
# Interfacciamento asincrono CPU-memoria

---


- Il processore avvia un ciclo di lettura o scrittura in memoria (di un dato o una istruzione)
  - Mette un indirizzo su A1-A23
  - Attiva Address Strobe !AS
  - Attende la terminazione della operazione
- Il ciclo termina quando la memoria segnala la terminazione dell'operazione con un apposito segnale di riscontro !DTACK
- In questo modo il processore si adatta alla velocità della memoria
  - Il processore può interagire con memorie o periferiche di I/O lente
- Si osservi che gli stessi bus utilizzati per interfacciare CPU e memoria possono essere usati per interfacciare la CPU con le periferiche di I/O
  - I/O memory mapped



# Tempificazione di un ciclo read

---

---

 

# Interfacciamento sincrono CPU-memoria

---

- La memoria non usa più un segnale di riscontro !DTACK per indicare la terminazione di una operazione
- Un segnale di tempificazione E derivato dal clock di sistema determina la tempificazione del ciclo di lettura o scrittura che si sviluppa in un numero prefissato di cicli

